 


Capítulo 2–Projeto Lógico Combinacional I

Profa. Eliete Caldeira




Tradeoffs de Componentes de Blocos Operacionais

- ▶ Anteriormente:
 - versões mais básicas e fáceis de compreender desses componentes
- ▶ Agora:
 - métodos para construir versões mais rápidas ou menores de alguns deles


Somador

 - ▶ Somador com propagação do bit de transporte de “vai um” requer que:
 - os bits de “vai um” se propaguem através de todos os somadores completos antes que todas as saídas fiquem corretas.
- ▶ O caminho mais longo através do circuito é conhecido como caminho crítico do circuito.
- ▶ Grande atraso




Somador: como melhorar?

- ▶ **Somador com lógica de dois níveis**
 - Somador projetado com o uso de uma lógica de dois níveis tem um atraso de apenas duas portas
- ▶ A construção de um somador de N bits usando dois níveis de lógica resulta em circuitos excessivamente grandes à medida que N cresce acima de oito ou mais bits
 - Um somador com 4 bits – cerca de 100 portas. Assim, podemos utilizar 2 somadores de 4 bits para gerar um de 8 (apenas 4 atrasos usando lógica de 2 níveis)
 - Quanto maior o número de entradas na porta, maior o atraso que ela apresenta

 

Somador: como melhorar?

 - ▶ Somador com antecipação de transporte
 - A velocidade do somador com antecipação é aumentada, mas não são usadas tantas portas como em um somador com dois níveis de lógica



Somador de transporte antecipado

- ▶ Se $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$ e $c_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i$
- ▶ Então:
 - $c_1 = a_0 b_0 + a_0 c_0 + b_0 c_0$
 - $c_2 = a_1 b_1 + a_1 c_1 + b_1 c_1$
 - $c_3 = a_2 b_2 + a_2 c_2 + b_2 c_2$
 - $c_4 = a_3 b_3 + a_3 c_3 + b_3 c_3$
- ▶ Substituindo c_1 em c_2 :
 - $c_2 = a_1 b_1 + a_1 (a_0 b_0 + a_0 c_0 + b_0 c_0) + b_1 (a_0 b_0 + a_0 c_0 + b_0 c_0)$
 - $c_2 = a_1 b_1 + a_1 a_0 b_0 + a_1 a_0 c_0 + a_1 b_0 c_0 + b_1 a_0 b_0 + b_1 a_0 c_0 + b_1 b_0 c_0$

Somador de transporte antecipado

► Substituindo c_2 em c_3 :

- $c_3 = a_2b_2 + a_2(a_1b_1 + a_1a_0b_0 + a_1a_0c_0 + a_1b_0c_0 + b_1a_0b_0 + b_1a_0c_0 + b_1b_0c_0) + b_2(a_1b_1 + a_1a_0b_0 + a_1a_0c_0 + a_1b_0c_0 + b_1a_0b_0 + b_1a_0c_0 + b_1b_0c_0)$
- $c_3 = a_2b_2 + a_2a_1b_1 + a_2a_1a_0b_0 + a_2a_1a_0c_0 + a_2a_1b_0c_0 + a_2b_1a_0b_0 + a_2b_1a_0c_0 + a_2b_1b_0c_0 + b_2a_1b_1 + b_2a_1a_0b_0 + b_2a_1a_0c_0 + b_2a_1b_0c_0 + b_2b_1a_0b_0 + b_2b_1a_0c_0 + b_2b_1b_0c_0$

► Substituindo c_3 em c_4 :

- $c_4 = a_3b_3 + a_3(a_2b_2 + a_2a_1b_1 + a_2a_1a_0b_0 + a_2a_1a_0c_0 + a_2a_1b_0c_0 + a_2b_1a_0b_0 + a_2b_1a_0c_0 + a_2b_1b_0c_0 + b_2a_1b_1 + b_2a_1a_0b_0 + b_2a_1a_0c_0 + b_2a_1b_0c_0 + b_2b_1a_0b_0 + b_2b_1a_0c_0 + b_2b_1b_0c_0) + b_3(a_2b_2 + a_2a_1b_1 + a_2a_1a_0b_0 + a_2a_1a_0c_0 + a_2a_1b_0c_0 + a_2b_1a_0b_0 + a_2b_1a_0c_0 + a_2b_1b_0c_0 + b_2a_1b_1 + b_2a_1a_0b_0 + b_2a_1a_0c_0 + b_2a_1b_0c_0 + b_2b_1a_0b_0 + b_2b_1a_0c_0 + b_2b_1b_0c_0)$

Somador de transporte antecipado

- ▶ Esquema mais eficiente de antecipação do bit de transporte
- ▶ Se $a_i + b_i$ gera vai-um ($a_i = 1$ e $b_i = 1$), então $c_{i+1} = 1$ independente de c_i
 - Se $c_i = 0$, então $a_i + b_i + c_i = 10$
 - Se $c_i = 1$, então $a_i + b_i + c_i = 11$
- ▶ Se $a_i + b_i = 1$ ($(a_i = 1 \text{ e } b_i = 0)$ ou $(a_i = 0 \text{ e } b_i = 1)$), então $c_{i+1} = c_i$
 - Se $c_i = 0$, então $a_i + b_i + c_i = 01$
 - Se $c_i = 1$, então $a_i + b_i + c_i = 10$
- ▶ Ou seja,
 - $c_{i+1} = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) c_i$

Somador de transporte antecipado

- ▶ Sejam definidos:


- ▶ gerar como $g_i = a_i b_i$
- ▶ e propagar como $p_i = a_i \oplus b_i$

- ▶ Então


- $c_1 = g_0 + p_0 c_0$
- $c_2 = g_1 + p_1 c_1 = g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_0) = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$
- $c_3 = g_2 + p_2 c_2 = g_2 + p_2 (g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0) =$
 $g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$
- $c_4 = g_3 + p_3 c_3 = g_3 + p_3 (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0) =$
 $g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_0$

- ▶ Além disto $s_i = p_i \oplus c_i$

Somador de transporte antecipado

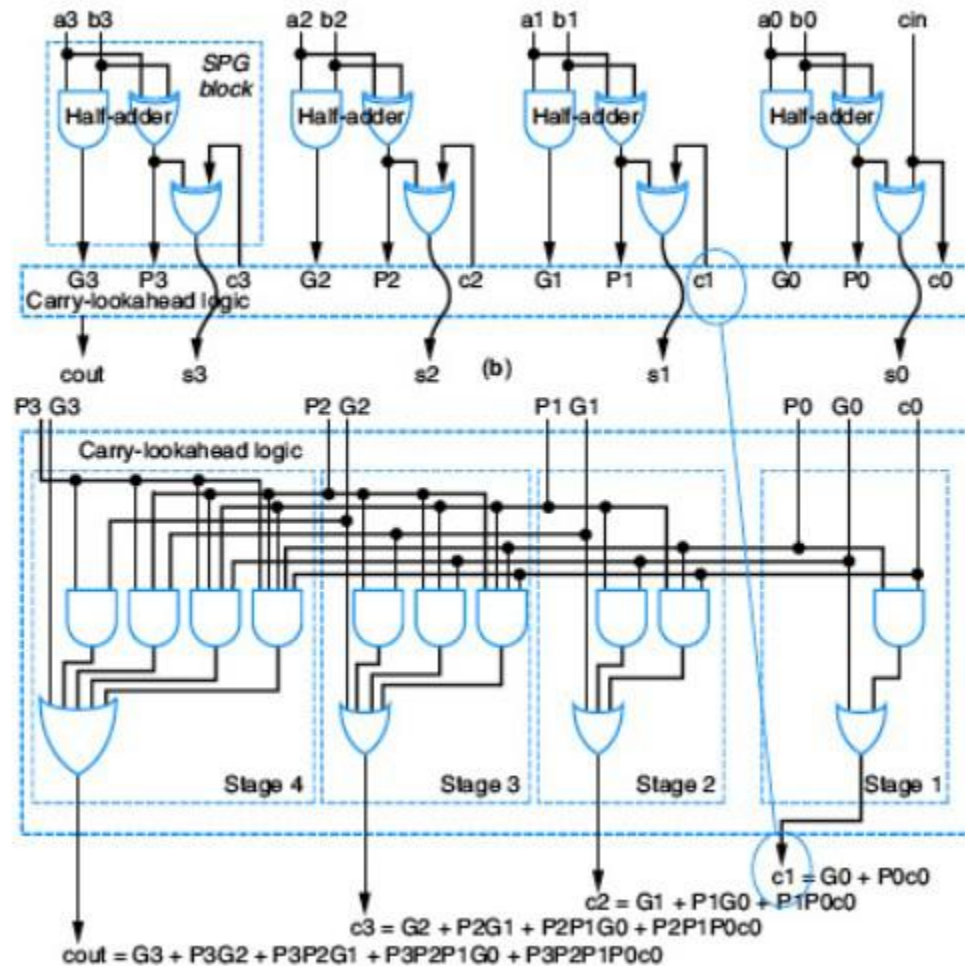


Somador de transporte antecipado

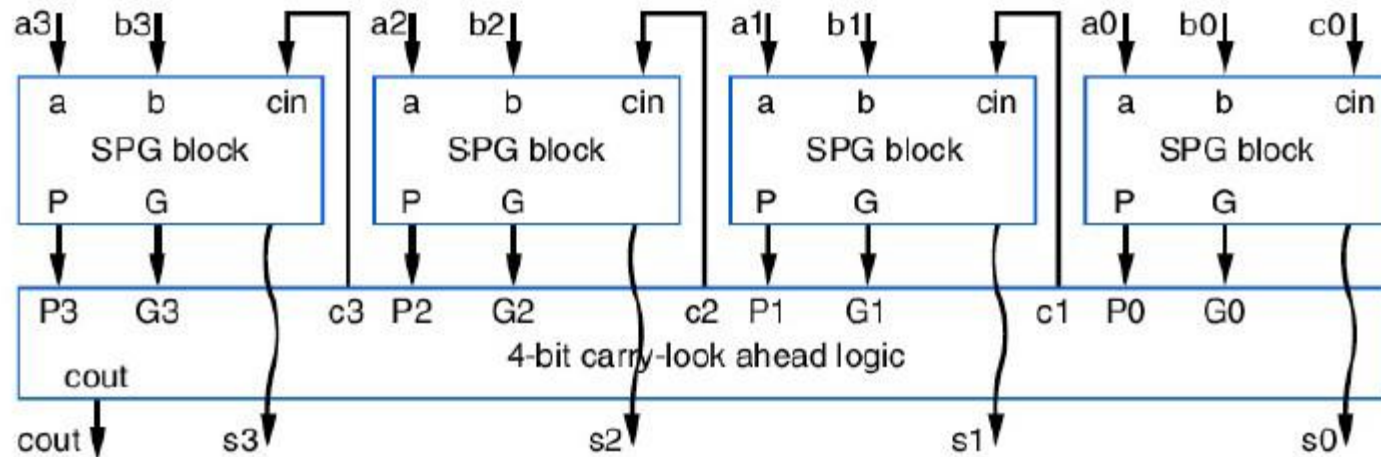

- ▶ Cada bloco SPG tem 3 portas para gerar g_i (and), p_i (xor) e s_i (xor), total de 12 portas para 4 bits
- ▶ O bloco de antecipação de transporte tem $2+3+4+5 = 14$ portas para 4 bits
- ▶ Total de 26 portas com 4 níveis de tempo de atraso
- ▶ Para 8 bits $8 \times 3 + (2+3+4+5+6+7+8+9) = 68$ com o atraso de 4 portas lógicas


Somador de transporte antecipado

 - ▶ Problemas: à medida que o número de bits do somador aumenta, as portas do circuito de antecipação de transporte têm cada vez mais entradas.
- ▶ Portas com muitas entradas gastam muitos transistores, ocupam maior área e têm tempo de atraso maior
- ▶ Além disto, portas com muitas entradas são construídas de árvores de portas menores.




Somadores hierárquicos com antecipação de bit de transporte

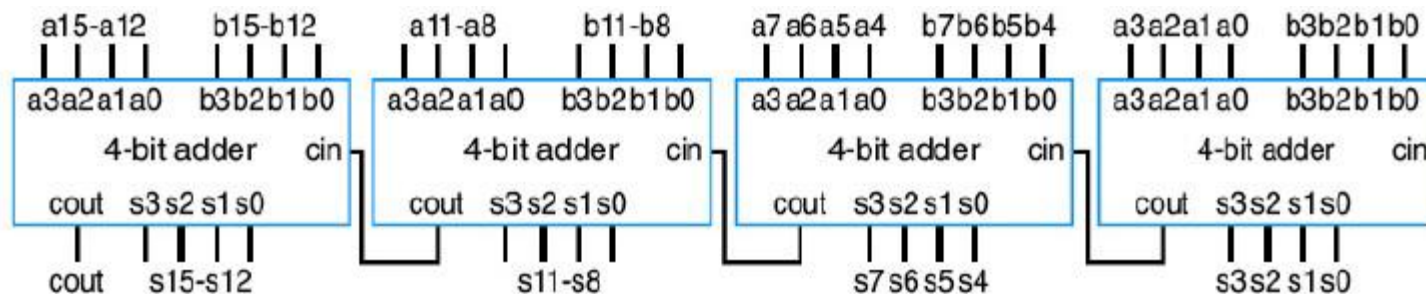- ▶ Podemos construir somadores a partir de somadores menores
- ▶ A primeira forma é conectar para propagar transporte
 - 16 atrasos de porta versus 32 atrasos no caso do somadores de propagação



Somadores hierárquicos com antecipação de bit de transporte

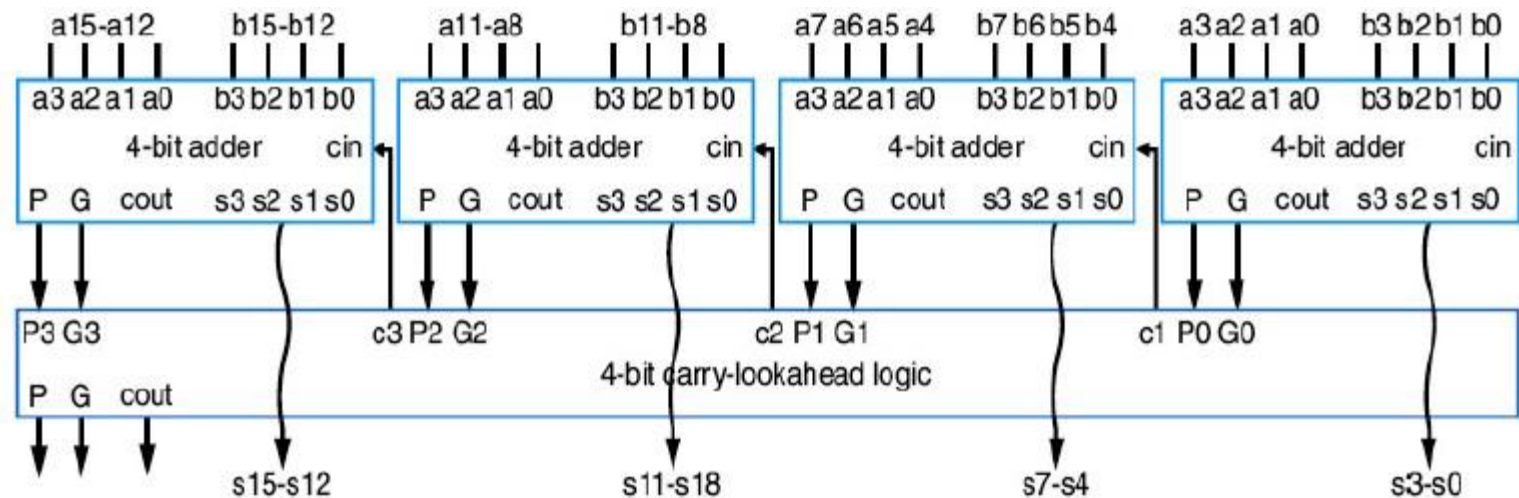- ▶ Outra forma é conectar usando um gerador de transporte antecipado
- ▶ No módulo $P = p_3p_2p_1p_0$
e $G = g_3 + p_3g_2 + p_3p_2g_1 + p_3p_2p_1g_0$



Somadores hierárquicos com antecipação de bit de transporte

- Para 32 bits:

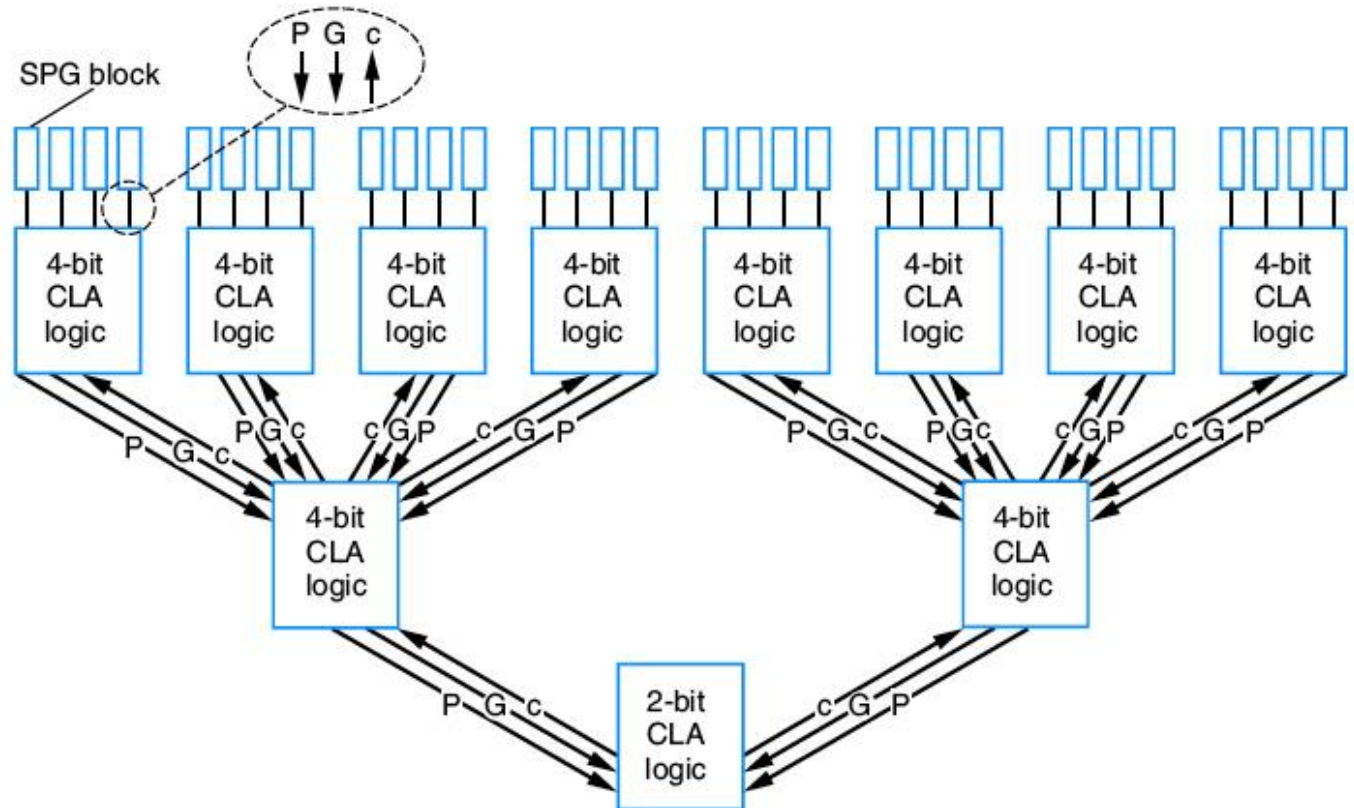


Figure 6.63 View of multilevel carry-lookahead, showing tree structure, which enables fast addition with reasonable numbers and sizes of gates. Each level adds only two gate-delays.

Somador com seleção de bit de transporte

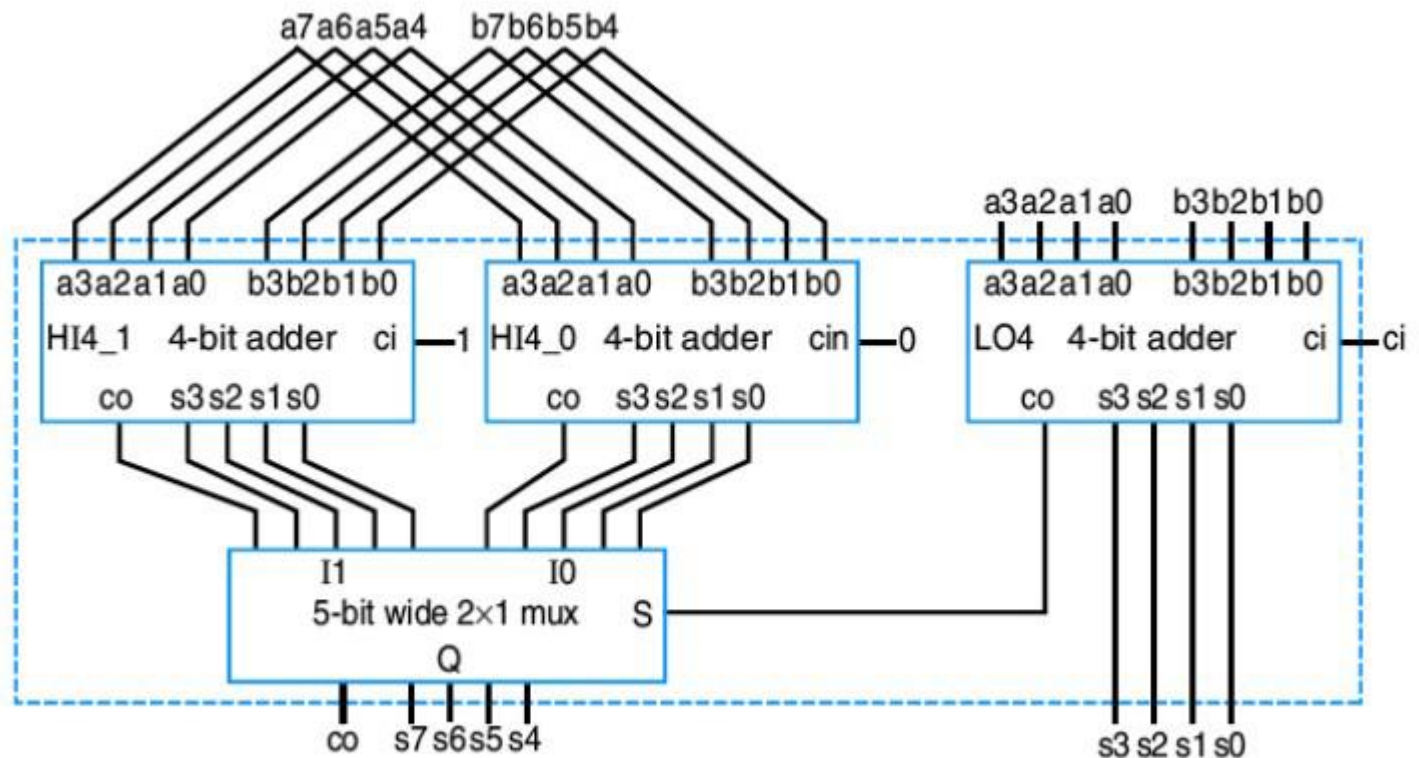


Figure 6.64 8-bit carry-select adder implemented using three 4-bit adders.

Tradeoff de somadores

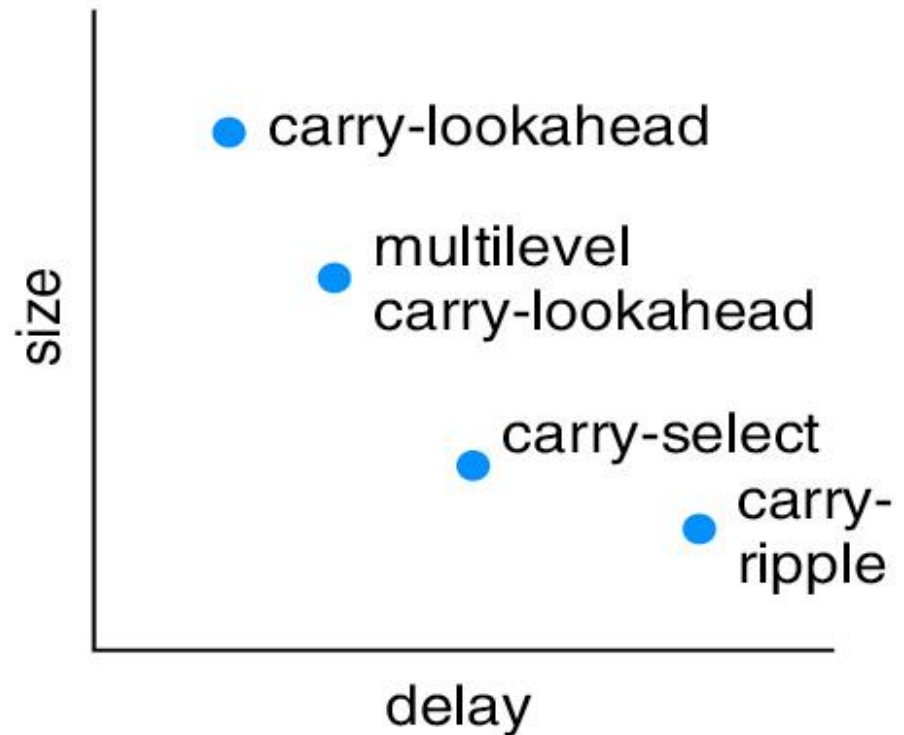


Figure 6.65 Adder tradeoffs.

Unidade Lógica e Aritmética


- ▶ ULA ou ALU (*Arithmetic Logic Unit*) em complemento de 2
- ▶ Entradas:
 - $x = (x_{n-1}, \dots, x_0)$; $x_j \in \{0,1\}$
 - $y = (y_{n-1}, \dots, y_0)$; $y_j \in \{0,1\}$
 - $c_{in} \in \{0,1\}$
 - $F = (f_2, f_1, f_0)$
- ▶ Saídas:
 - $z = (z_{n-1}, \dots, z_0)$; $z_j \in \{0,1\}$
 - $c_{in}, \text{sgn}, \text{zero}, \text{ovf} \in \{0,1\}$
- ▶ A tabela mostra as funções

F	Operation		
001	ADD	add	$z = x + y$
011	SUB	subtract	$z = x - y$
101	ADDC	add with carry	$z = x + y + c_{in}$
110	CS	change sign	$z = -x$
010	INC	increment	$z = x + 1$

$\text{sgn} = 1$ if $z < 0$, 0 otherwise (the sign)
 $\text{zero} = 1$ if $z = 0$, 0 otherwise
 $\text{ovf} = 1$ if z overflows, 0 otherwise

Unidade Lógica e Aritmética

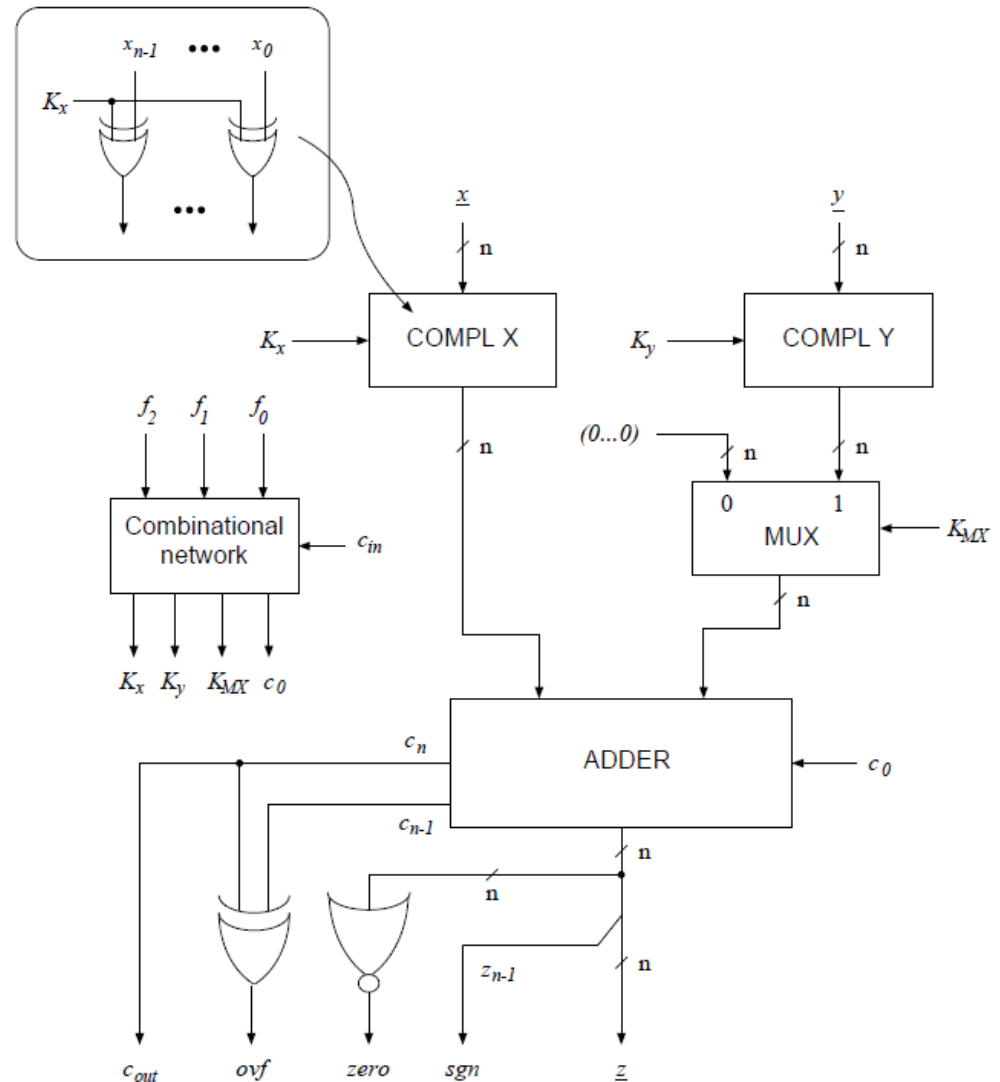- Como deve ser a tabela-verdade do circuito que gera K_x , K_y , K_{mx} e c_0 a partir de F e de c_{in} ?



Unidade Lógica e Aritmética

► Geração dos sinais e controle

$$a_i = \begin{cases} b_i & \text{if } K = 0 \\ b'_i & \text{if } K = 1 \end{cases}$$

Operation	Op-code		Control Signals		
	$f_2 f_1 f_0$	\underline{z}	K_x	K_y	K_{MX}
ADD	001	$\text{ADD}(\underline{x}, \underline{y}, 0)$	0	0	1
SUB	011	$\text{ADD}(\underline{x}, \underline{y}', 1)$	0	1	1
ADDC	101	$\text{ADD}(\underline{x}, \underline{y}, c_{\text{in}})$	0	0	1
CS	110	$\text{ADD}(\underline{x}', \underline{0}, 1)$	1	d.c.	0
INC	010	$\text{ADD}(\underline{x}, \underline{0}, 1)$	0	d.c.	0

$$K_x = f_2 f_1$$


$$K_y = f_1$$

$$K_{MX} = f_0$$

$$c_0 = f_1 + f_2 f_0 c_{\text{in}}$$

Redes ALU

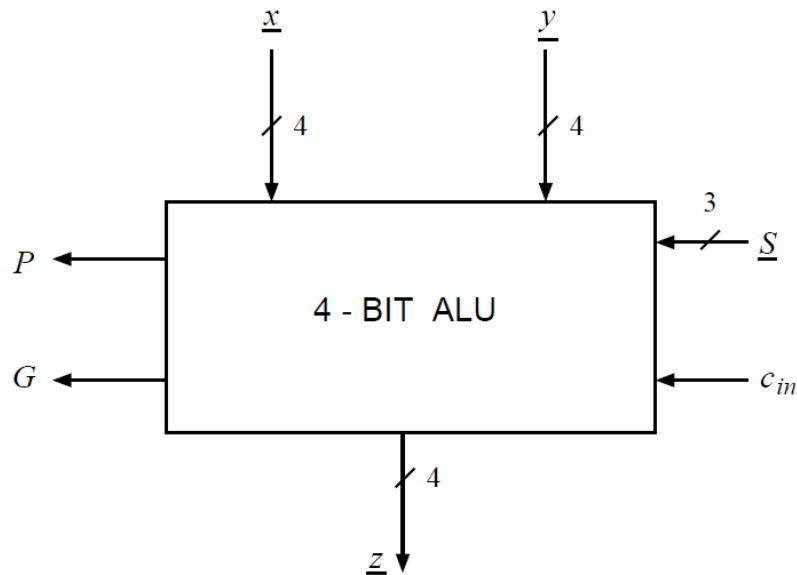- Considere o módulo ALU onde P e G são sinais de propagar e gerar e $c_{out} = G + P \cdot c_{in}$




Control (S)	Function
ZERO	$z = 0$
ADD	$z = (x + y + c_{in}) \bmod 16$
SUB	$z = (x + y' + c_{in}) \bmod 16$
EXSUB	$z = (x' + y + c_{in}) \bmod 16$
AND	$\underline{z} = \underline{x} \cdot \underline{y}$
OR	$\underline{z} = \underline{x} + \underline{y}$
XOR	$\underline{z} = \underline{x} \oplus \underline{y}$
ONE	$\underline{z} = 1111$

a' denotes the integer represented by vector \underline{a}'
 \cdot , $+$, and \oplus are applied to the corresponding bits


Redes ALU

► Rede *carry skip* de ALU's

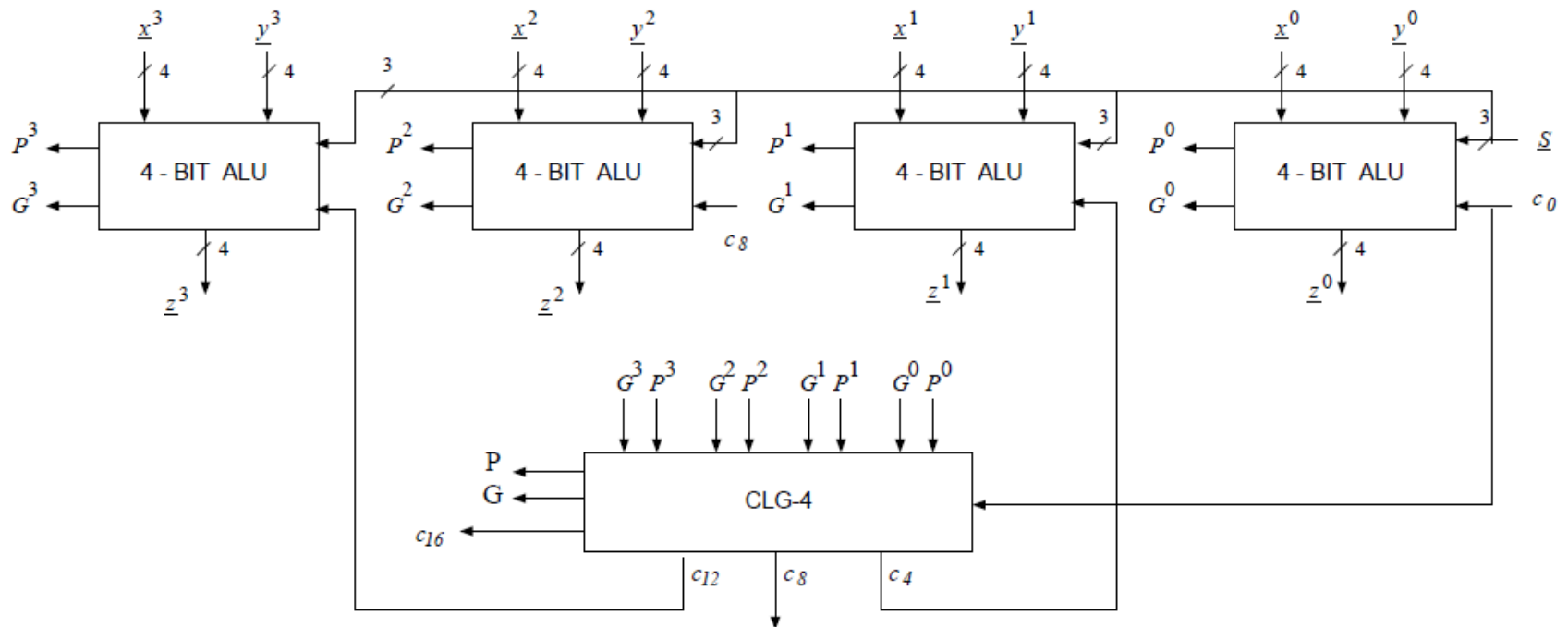

Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1

 
- Um MUX 2:1 é um bloco universal, ou seja, com ele é possível fazer as operações NOT, AND e OR



Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1


► Decomposição de Shannon
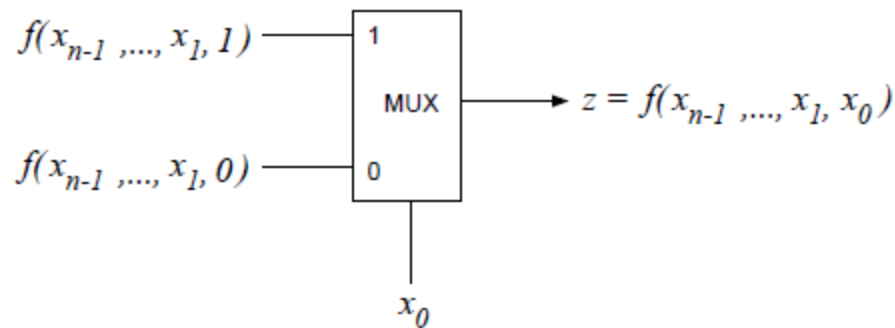
$$z = f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) = f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, 1) \cdot x_0 + f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, 0) \cdot x_0'$$



Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1

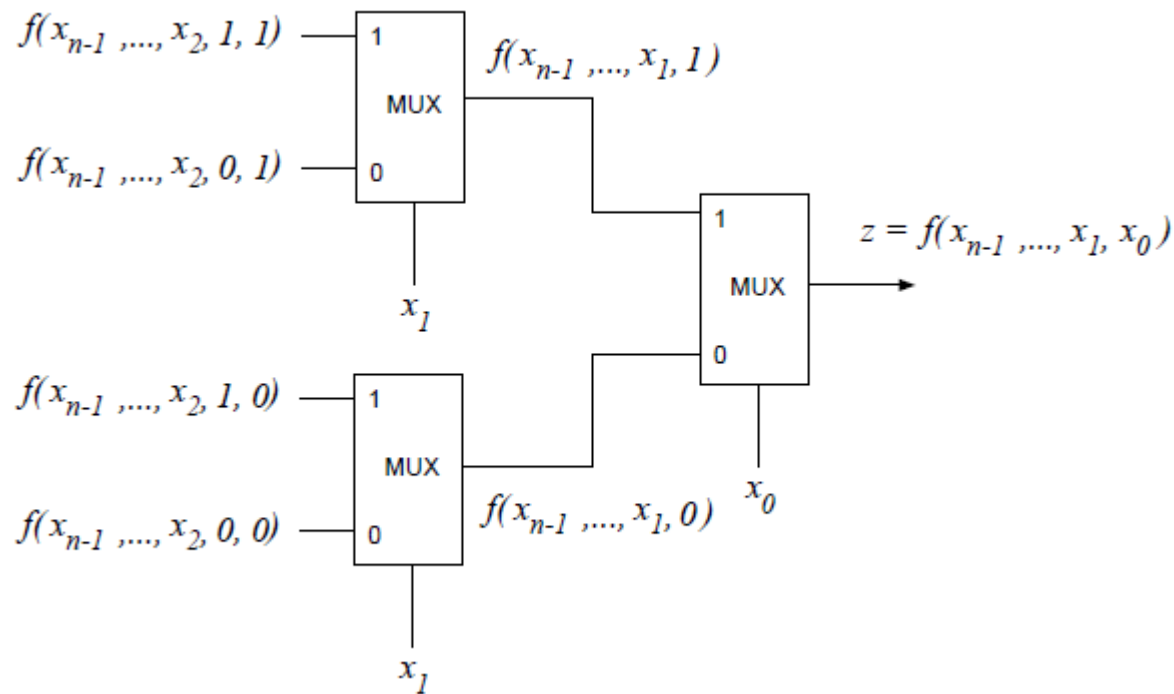- ▶ Repetindo a decomposição de Shannon pode-se obter uma árvore de MUXes



Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1 – Exemplo

- ▶ Implemente usando MUX 2:1 a função

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = z = x_3 (x_1 + x_2 x_0)$$

- ▶ Decomponha na sequência em relação a x_0 , x_1 , x_2 e x_3

Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1 – Exemplo

- ▶ Implemente usando MUX 2:1 a função

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = z = x_3 (x_1 + x_2 x_0)$$

- ▶ Decomponha na sequência em relação a x_0 , x_1 , x_2 e x_3

- $f(x_3, x_2, x_1, 0) = x_3 (x_1 + x_2 \cdot 0) = x_3 (x_1 + 0) = x_3 \cdot x_1$
- $f(x_3, x_2, x_1, 1) = x_3 (x_1 + x_2 \cdot 1) = x_3 (x_1 + x_2)$
- $f(x_3, x_2, 0, 0) = x_3 \cdot 0 = 0$
- $f(x_3, x_2, 1, 0) = x_3 \cdot 1 = x_3$
- $f(x_3, x_2, 0, 1) = x_3 (0 + x_2) = x_3 (x_2) = x_3 \cdot x_2$
- $f(x_3, x_2, 1, 1) = x_3 (1 + x_2) = x_3 (1) = x_3$
- $f(x_3, 0, 0, 1) = x_3 \cdot 0 = 0$
- $f(x_3, 1, 0, 1) = x_3 \cdot 1 = x_3$


Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1 – Exemplo

- ▶ Implemente usando MUX 2:1 a função

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = z = x_3 (x_1 + x_2 x_0)$$

- ▶ Decomponha na sequência em relação a x_0 , x_1 , x_2 e x_3

- $f(x_3, x_2, x_1, 0) = x_3 (x_1 + x_2 \cdot 0) = x_3 (x_1 + 0) = x_3 \cdot x_1$
- $f(x_3, x_2, x_1, 1) = x_3 (x_1 + x_2 \cdot 1) = x_3 (x_1 + x_2)$
- $f(x_3, x_2, 0, 0) = x_3 \cdot 0 = 0$
- $f(x_3, x_2, 1, 0) = x_3 \cdot 1 = x_3$
- $f(x_3, x_2, 0, 1) = x_3 (0 + x_2) = x_3 (x_2) = x_3 \cdot x_2$
- $f(x_3, x_2, 1, 1) = x_3 (1 + x_2) = x_3 (1) = x_3$
- $f(x_3, 0, 0, 1) = x_3 \cdot 0 = 0$
- $f(x_3, 1, 0, 1) = x_3 \cdot 1 = x_3$

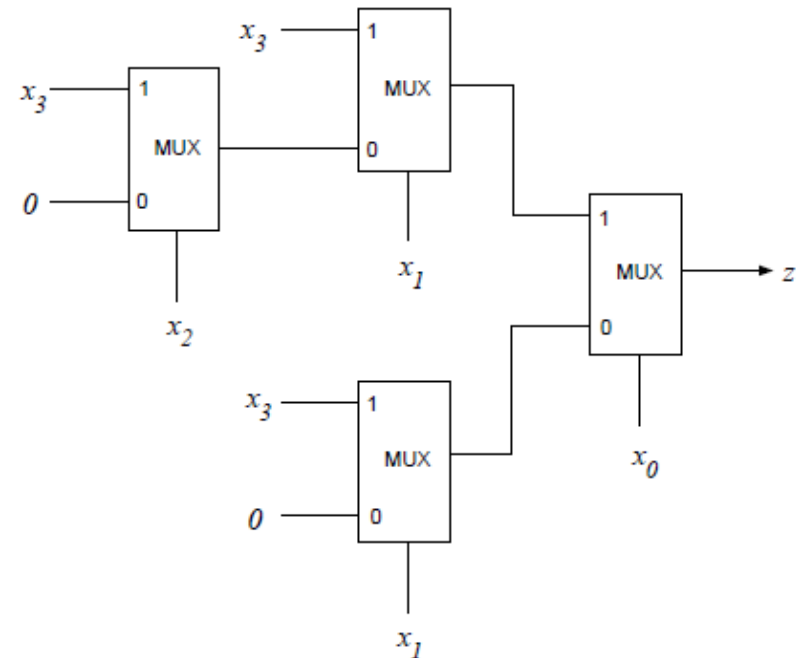

Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1

- A decomposição de Shannon não precisa ser realizada em uma ordem específica.
- Repetindo o exemplo, decompondo em outra ordem. O que muda?

Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1 – Exemplo

- ▶ Implemente usando MUX 2:1 a função
$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = z = x_3 (x_1 + x_2 x_0)$$
- ▶ Mas agora decomponha na sequência em relação a x_1 , x_0 e x_2

Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1 – Exemplo

- ▶ Implemente usando MUX 2:1 a função


$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = z = x_3 (x_1 + x_2 x_0)$$

- ▶ Mas agora decompõe na sequência em relação a x_1 , x_0 e x_2

- $f(x_3, x_2, 0, x_0) = x_3 (0 + x_2 \cdot x_0) = x_3 (x_2 \cdot x_0) = x_3 \cdot x_2 \cdot x_0$
- $f(x_3, x_2, 1, x_0) = x_3 (1 + x_2 \cdot x_0) = x_3 (1) = x_3$
- $f(x_3, x_2, 0, 0) = x_3 \cdot x_2 \cdot 0 = 0$
- $f(x_3, x_2, 0, 1) = x_3 \cdot x_2 \cdot 1 = x_3 \cdot x_2$
- $f(x_3, 0, 0, 1) = x_3 \cdot 0 = 0$
- $f(x_3, 1, 0, 1) = x_3 \cdot 1 = x_3$

Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1 – Exemplo

- ▶ Implemente usando MUX 2:1 a função
$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = z = x_3 (x_1 + x_2 x_0)$$
- ▶ Mas agora decomponha na sequência em relação a x_1 , x_0 e x_2
 - $f(x_3, x_2, 0, x_0) = x_3 (0 + x_2 \cdot x_0) = x_3 (x_2 \cdot x_0) = x_3 \cdot x_2 \cdot x_0$
 - $f(x_3, x_2, 1, x_0) = x_3 (1 + x_2 \cdot x_0) = x_3 (1) = x_3$
 - $f(x_3, x_2, 0, 0) = x_3 \cdot x_2 \cdot 0 = 0$
 - $f(x_3, x_2, 0, 1) = x_3 \cdot x_2 \cdot 1 = x_3 \cdot x_2$
 - $f(x_3, 0, 0, 1) = x_3 \cdot 0 = 0$
 - $f(x_3, 1, 0, 1) = x_3 \cdot 1 = x_3$

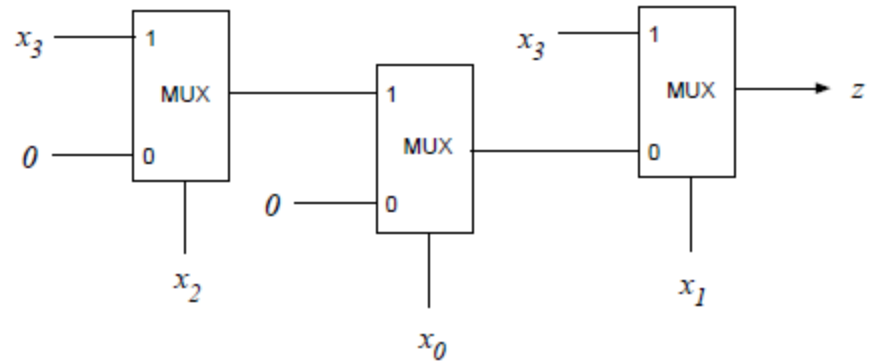

Implementação de circuitos lógicos usando MUX 2:1

- A implementação obtida depende da ordem em que a decomposição de Shannon é realizada
- Mas, não é possível saber qual a melhor ordem antecipadamente
- O bloco MUX 2:1 é usado em FPGAs para implementar funções combinacionais programação em campo

FIM