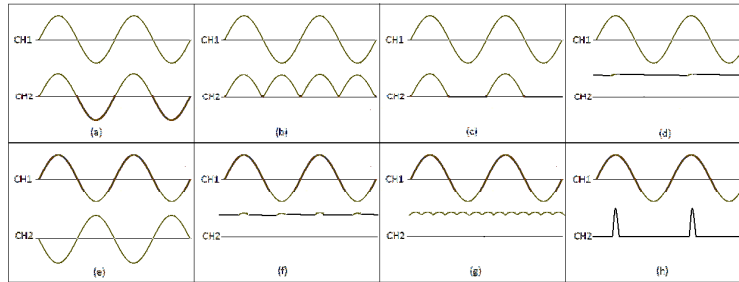


# PREPARAÇÃO PARA O LABORATÓRIO 3


## CIRCUITOS RETIFICADORES COM E SEM FILTRO CAPACITIVO

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_


1- Qual das figuras abaixo mostra melhor os resultados esperados no item 3.3.1?



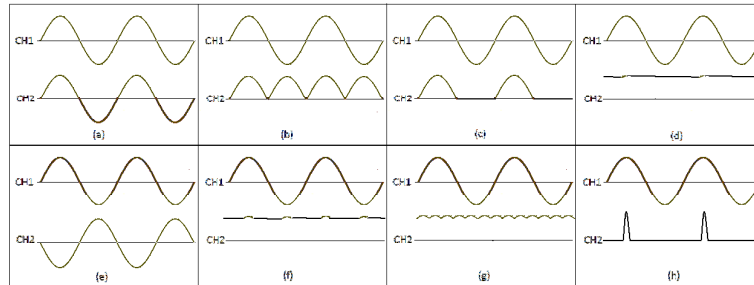
2- Qual das figuras abaixo mostra melhor os resultados esperados no item 3.3.2?



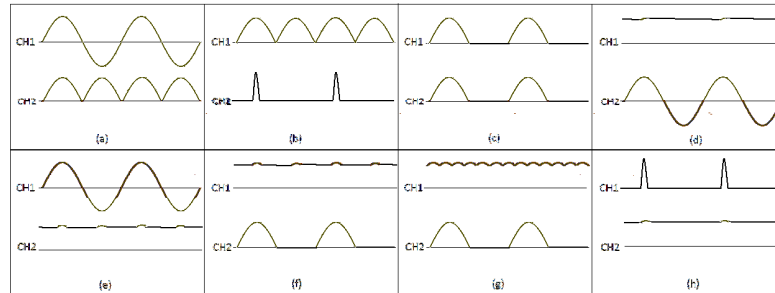3- Qual das figuras abaixo mostra melhor os resultados esperados no item 3.3.3?



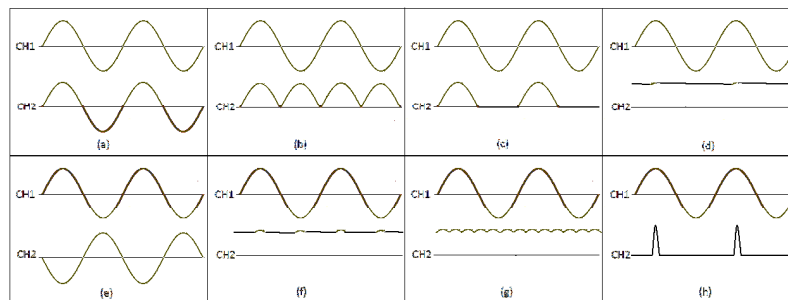4- Qual das figuras abaixo mostra melhor os resultados esperados no item 3.3.4?



5- Qual das figuras abaixo mostra melhor os resultados esperados no item 3.3.5?

