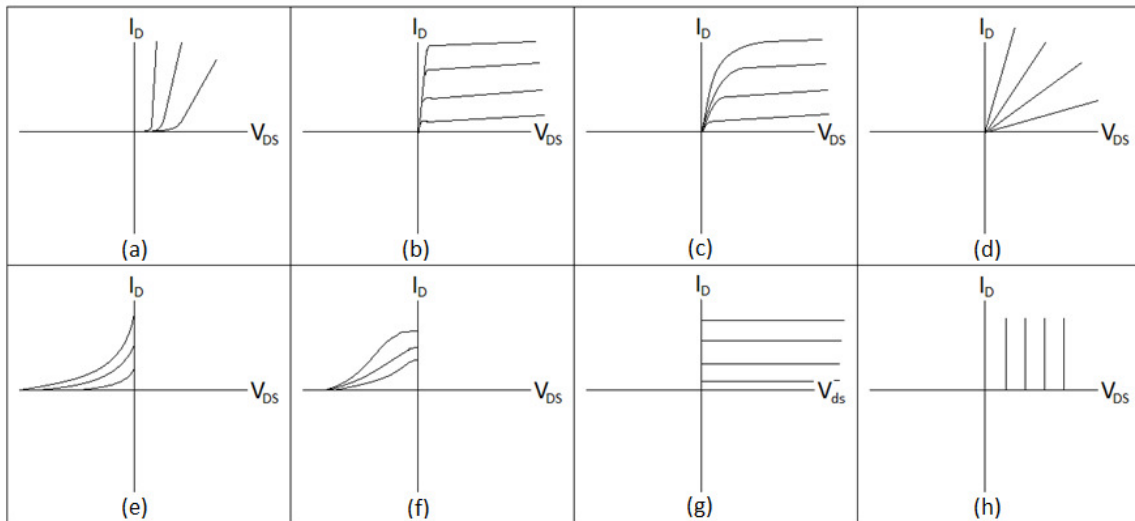



PREPARAÇÃO PARA O LABORATÓRIO 7
TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO DE METAL ÓXIDO – CURVAS
CARACTERÍSTICAS

Nome: _____ Data: _____

1- Qual das figuras abaixo mostra melhor o que se espera do item 3.2.1?



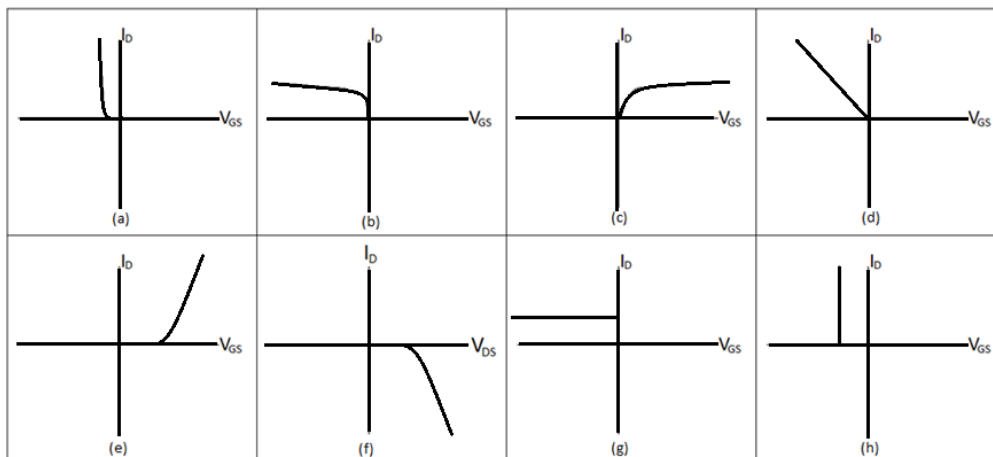2- Qual das figuras abaixo mostra melhor o que se espera do item 3.3.1?



3- Para o tipo de MOSFET usado nesta experiência o que pode ser feito com V_{GS} para que a corrente I_D aumente a partir de um determinado valor?

- a) Tornar V_{GS} positivo
- b) Tornar V_{GS} negativo
- c) Aumentar V_{GS} negativamente
- d) Aumentar V_{GS} positivamente
- e) Fazer $V_{GS} = 0$ V