

Dinamatos

1 - a)


Dados:

Transistores NPN
 $\beta = 200$
 $V_A = 100V$

Transistores PNP
 $\beta = 100$
 $V_A = 50$


$r_{ro} = 4M$
 $r_{op} = 5M$
 $r_{om} = 20M$

a) Resistência de saída

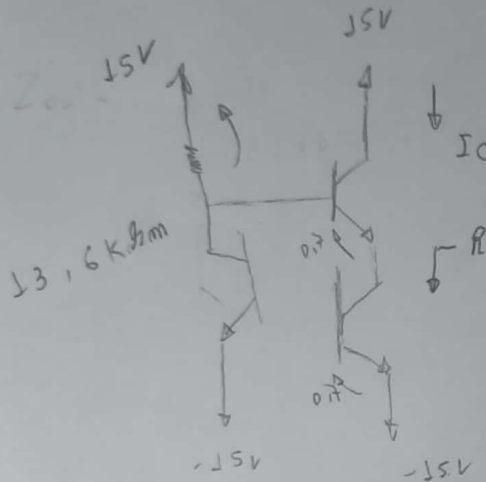

$$I_0 = \frac{15 - 1.4}{13.6K}$$

$$I_0 = 1mA$$

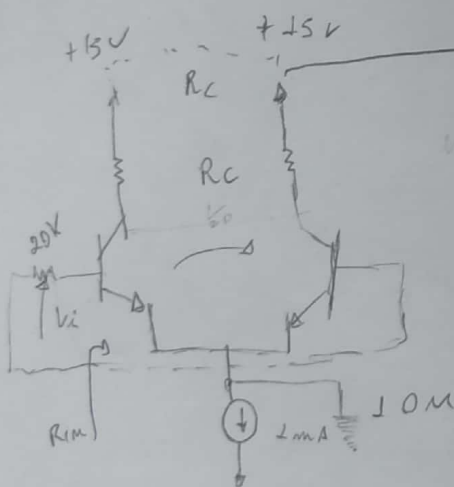

$$r_{op} = \frac{V_{AP}}{I_0} = \frac{50}{0.5mA}$$

$$= \frac{\beta}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

$$R_{im} = 201 \cdot 2 \cdot r_e$$

$$= 201 \cdot 2 \cdot 50$$

$$= 20100$$

$$R_{im} = 20100$$

$$r_{op} = \frac{\beta}{2} \cdot \frac{V_{AP}}{I_0}$$

$$= \frac{100}{2} \cdot \frac{50}{0.5mA}$$

$$r_{op} = 5M$$

$$r_{om} = \frac{\beta}{2} \cdot \frac{V_m}{I_0}$$

$$= \frac{100}{2} \cdot \frac{100}{0.5mA}$$

$$r_{om} = 20M$$

... continuando

$$N_d = N_s$$

$$A_o = \frac{N_d}{N_s}$$

$$R_N // R_P = R_o$$

$$r_e = \frac{V_T}{0,5 \text{ mA}} = \frac{25 \text{ mV}}{0,5 \text{ mA}} = 50 \Omega$$

$$\frac{\lambda \cdot V_d}{r_e} = N_o \leadsto \frac{N_o}{N_d} = \frac{R_o}{r_e} = \frac{4 \text{ M}}{50 \Omega} = 80 \text{ K}^3 [\text{V/V}]$$

$$R_N // R_P = R_o \rightarrow \frac{20 \text{ M} \cdot 5 \text{ M}}{20 \text{ M} + 5 \text{ M}} = 4 \text{ M} \Omega$$

$$R_D = R_{im}$$

$$A_o = \frac{N_d}{N_s} = \frac{2 r_e (\beta + 1)}{2 r_e (\beta + 1) + R_D} = \frac{20 \cdot 100}{20 \cdot 100 + 20 \cdot 100} = 0.5$$

b)
Ganho de Tensão

$$A_v = \frac{V_o}{V_d}$$


$$A_o \cdot N_o = 80 \text{ K} \cdot 0.5 = A_v = \frac{V_o}{V_d}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_d} = \frac{V_o}{V_d} \cdot A_o$$

$$\boxed{A_v = 40 \text{ K}}$$

2.

Fazendo o modelo de pequenos sinais

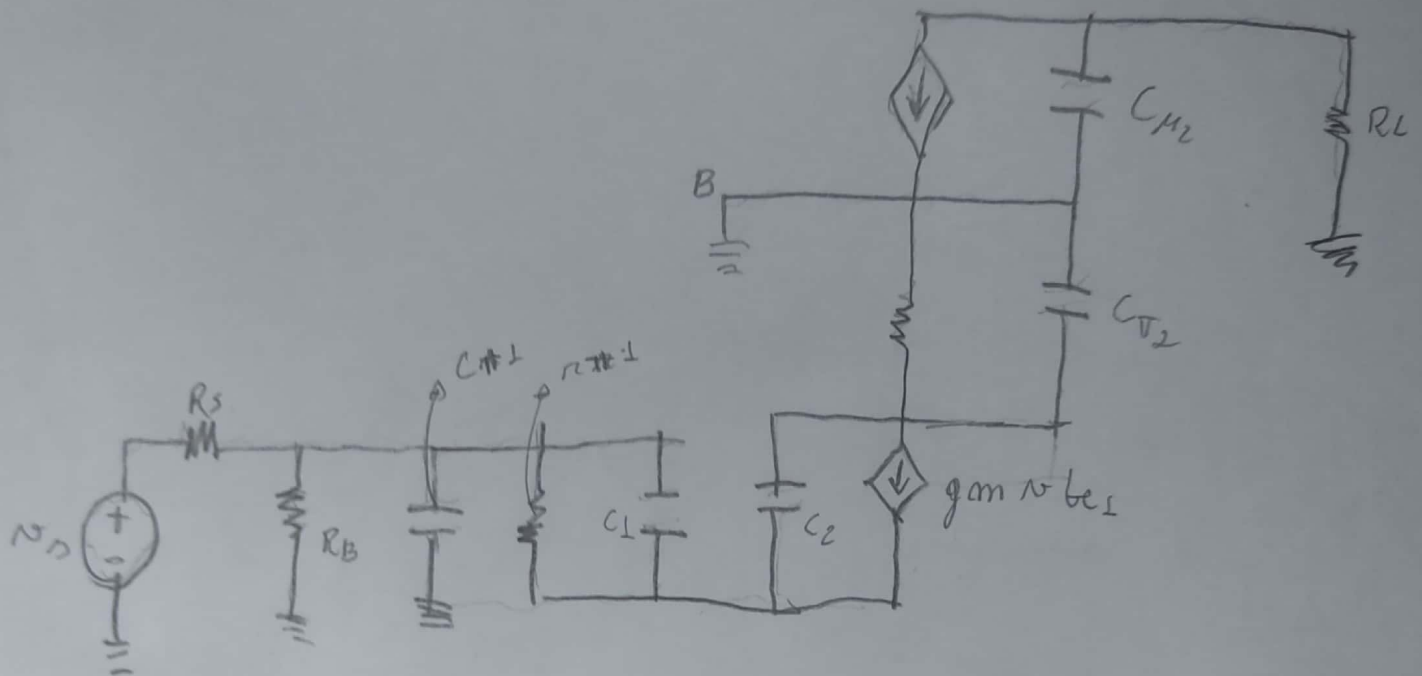

Eq. macrões

$$\begin{cases} R_B = R_{B1} // R_{B2} \\ \begin{cases} C_1 = C_{\mu 1} (1 + \overbrace{g_m r_{e1}}^{\sim 1}) = 2 C_{\mu 1} \\ C_2 = C_{\mu 2} \left(1 + \frac{1}{g_m r_{e1}} \right) = 2 C_{\mu 2} \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tau_1 = (C_1 + C_{\pi 1}) \cdot R_S // R_B // r_{\pi 1} \\ \tau_2 = (C_2 + C_{\pi 2}) \cdot r_{e1} \\ \tau_3 = (C_{\mu 2} // R_L) \end{cases}$$

Iniciando

P/WL deve estar para CE

$$W_L = \frac{1}{R_{CE} \cdot C_E}$$

$$W_L = \frac{1}{44,562 \cdot 220 \mu}$$

$$W_L = 102 \text{ rad/s}$$

P/RCE

$$R_{CE} = \left(\frac{R_B // R_S}{\beta} + r_e \right) \cdot R_E = 44,562 \Omega$$

P/A

$$v_o = r_e \cdot g_m \cdot v_{be1}$$

$$A \Rightarrow \frac{v_o}{v_{be1}} = r_e \cdot g_m$$

$$A = -1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{CE} = \left(\frac{R_B // R_S}{\beta} + r_e \right) \cdot R_E = 44,562 \Omega \end{array} \right.$$

P/A

$$\left\{ \begin{array}{l} N_D = r_e \cdot g_m \cdot N_{BE1} \\ A \Rightarrow \frac{N_D}{N_{BE1}} = r_e \cdot g_m \\ A = -1 \end{array} \right.$$

P/ ω_h \rightarrow deve achar para as equações $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$

$$\left. \begin{array}{l} \gamma_1 = 1,286 \cdot 10^{-7} \\ \gamma_2 = 4,37 \cdot 10^{-10} \\ \gamma_3 = 1,458 \cdot 10^{-8} \end{array} \right\}$$

$$\omega_h = \frac{1}{\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3} \Rightarrow \boxed{\omega_h = 963 \text{ K rad/s}}$$

P/A_m


$$\left\{ \begin{aligned} A_m &= \frac{N_b}{N_s} \cdot \frac{N_o}{N_b} = 0.3815 \cdot (-112) \\ A_m &= -42.729 \end{aligned} \right.$$

P/A(s)

$$A(s) = A_m \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{WL}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{WL}}$$

$$A(s) = -42.729 \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{102}} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{963K}}$$

3

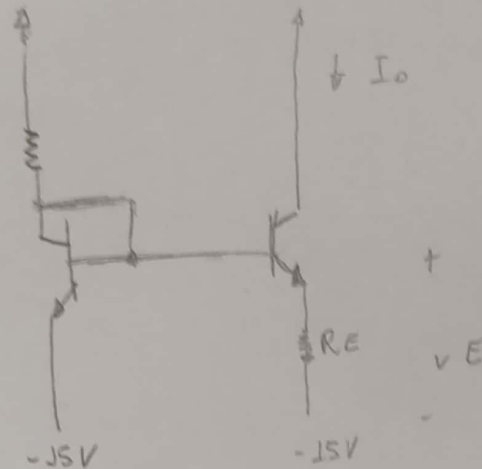

Dados:

$$\beta \rightarrow \infty$$

$$I_C = 1 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$I_0 = 20 \text{ nA}$$

$$R_C$$


$$R_E = \frac{0.7 - V_{BE2}}{20 \text{ nA}} \quad \left. \begin{array}{l} \textcircled{1} 0.7 = V_T \cdot \ln\left(\frac{1 \text{ mA}}{I_0}\right) \\ \textcircled{2} V_{BE2} = V_T \cdot \ln\left(\frac{20 \text{ nA}}{I_0}\right) \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_{BE2} - 0.7 = V_T \cdot \ln\left(\frac{20 \text{ nA}}{1 \text{ mA}}\right) \\ V_{BE2} = 0.7 + 25 \cdot 10^{-3} \cdot \ln(20) \end{array}$$

$$V_{BE2} = 0.60220$$

$$R_E = \frac{0.7 - V_{BE2}}{20 \text{ nA}} = \frac{0.7 - 0.60220}{20 \text{ nA}} \} 0.047801$$

$$R_E = 4890 \Omega$$

4

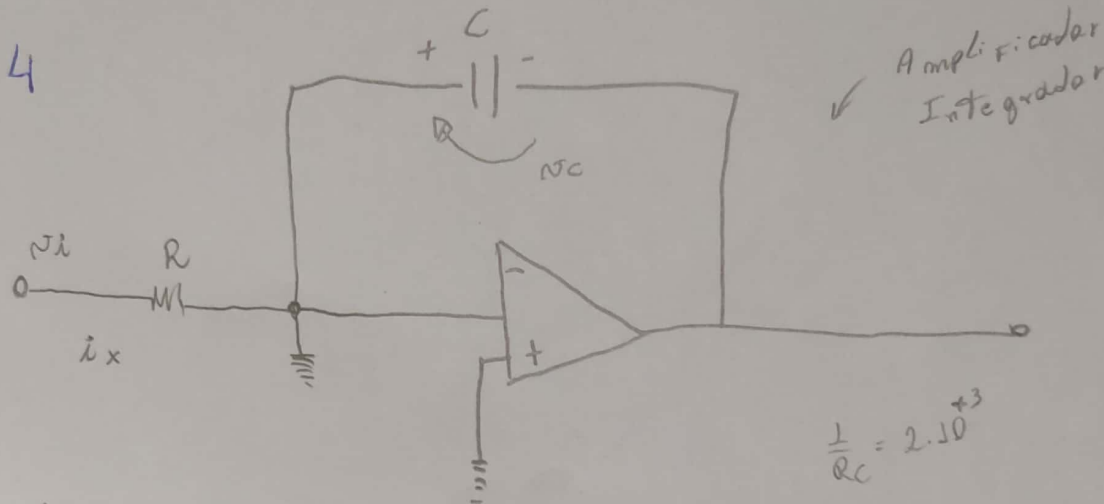

$$\begin{aligned} v_+ &= 0 \\ v_- &= 0 \\ v_+ &= v_- \\ v_0 &= -v_c \end{aligned}$$

$$\frac{1}{R_C} = 2 \cdot 10^{-3}$$

$$i_x = \frac{v_i}{R} = i_c \quad \left. \vphantom{i_x = \frac{v_i}{R} = i_c} \right\} \text{Integrar}$$

$$\int v_0 = \frac{1}{C} \cdot i_c \Rightarrow v_c(t) = \frac{1}{R_C} \int v_i(t) dt - v_c(0)$$

$$\int \frac{1}{C} \cdot \frac{v_i}{R}$$

$$v_0(t) = -\frac{1}{R_C} \int v_i(t) dt$$


$$v_0(t) = -2 \cdot 10^{-3} \int v_i(t) dt$$

$$\begin{aligned} \gamma &= 10^{-3} \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} \\ \gamma &= 0,5 \cdot 10^{-9} \end{aligned}$$

$$v_{out} = -2 \cdot 10^{-3} \int_0^t -1 dt \quad \text{e} \quad v_{out} = -2 \cdot 10^{-3} \int_0^t -1 dt + 1$$


$p/$ want $= -2 \cdot 10^3 \int_0^t -1 dt$ gráfico

$v_{out} = -2 \cdot 10^3$

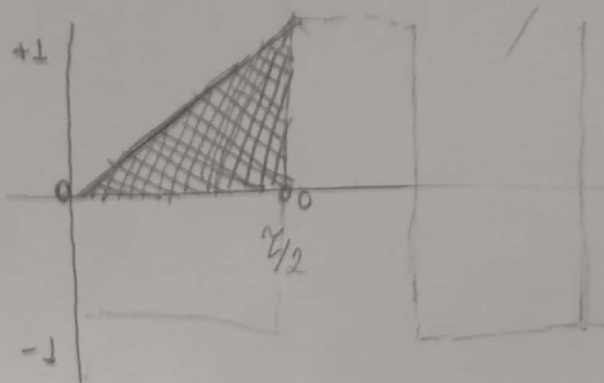

$p/$ want $= -2 \cdot 10^3 \int_0^t -1 dt + 1$ com $t = 0,5 ms$

$v_{out} = -2 \cdot 10^3 t + 1$ (2)

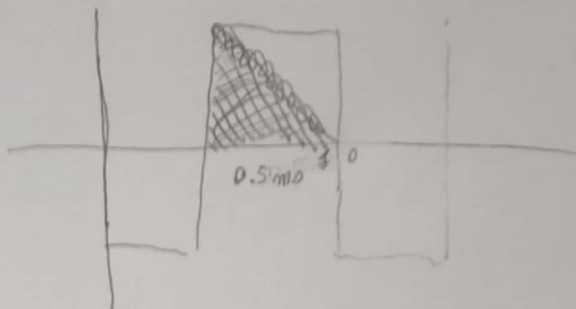

Juntando

