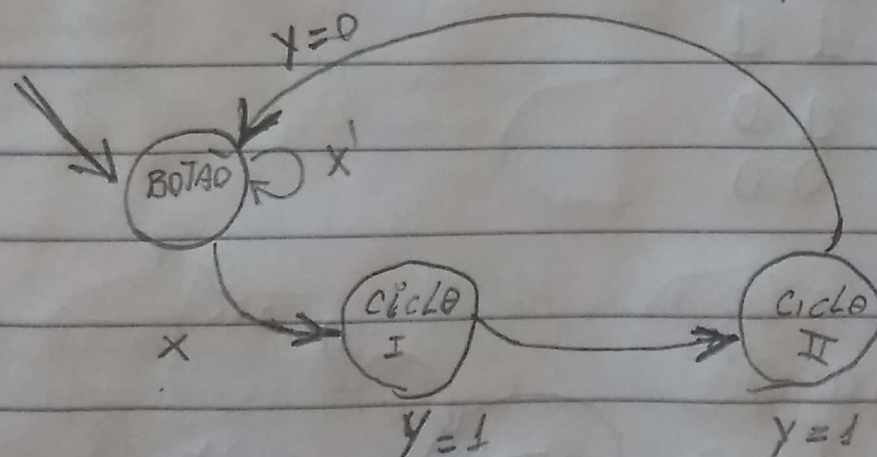



① - entradas: X
saídas: Y

- quando x mudar de 0 para 1, $Y=1$ por dois ciclos
- retorna para 0, mesmo que $x=1$ (depois dos dois ciclos)



② - Informações: Hora atual

S_1	S_0	
0	0	S_1', S_0'

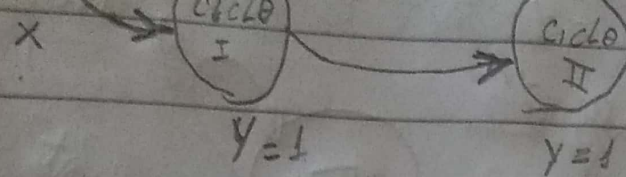

② Informações:


	S_1	S_0	
Hora atual	0	0	$S_1' S_0'$
alarme	0	1	$S_1' S_0'$
cronometro	1	0	$S_1' S_0'$
Data	1	1	$S_1' S_0'$

• entrada : B

• saída : $S_1 S_0$

BOTÃO = próximo item é exibido

↑
pressionado

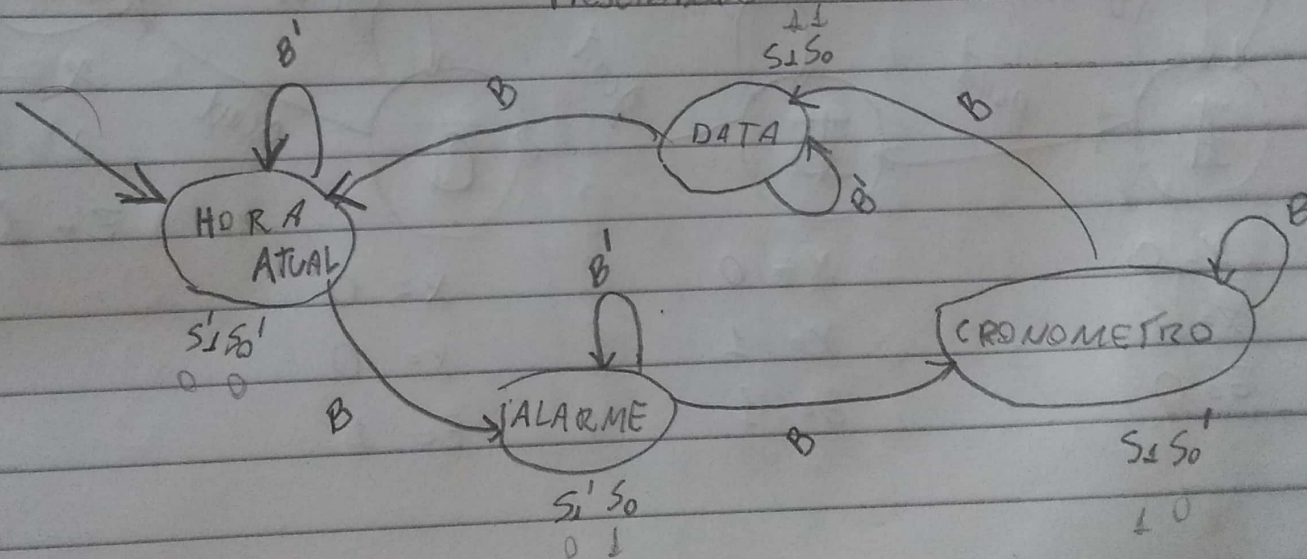

3

• entradas : g, cnt

• saídas : x, y, z

x, y, z

0 0 0

0 1 0

0 1 1

0 0 1

1 0 1


1 1 1

1 1 0

1 0 0

• saída muda quando $g, cnt = 1$

• estado inicial = 000

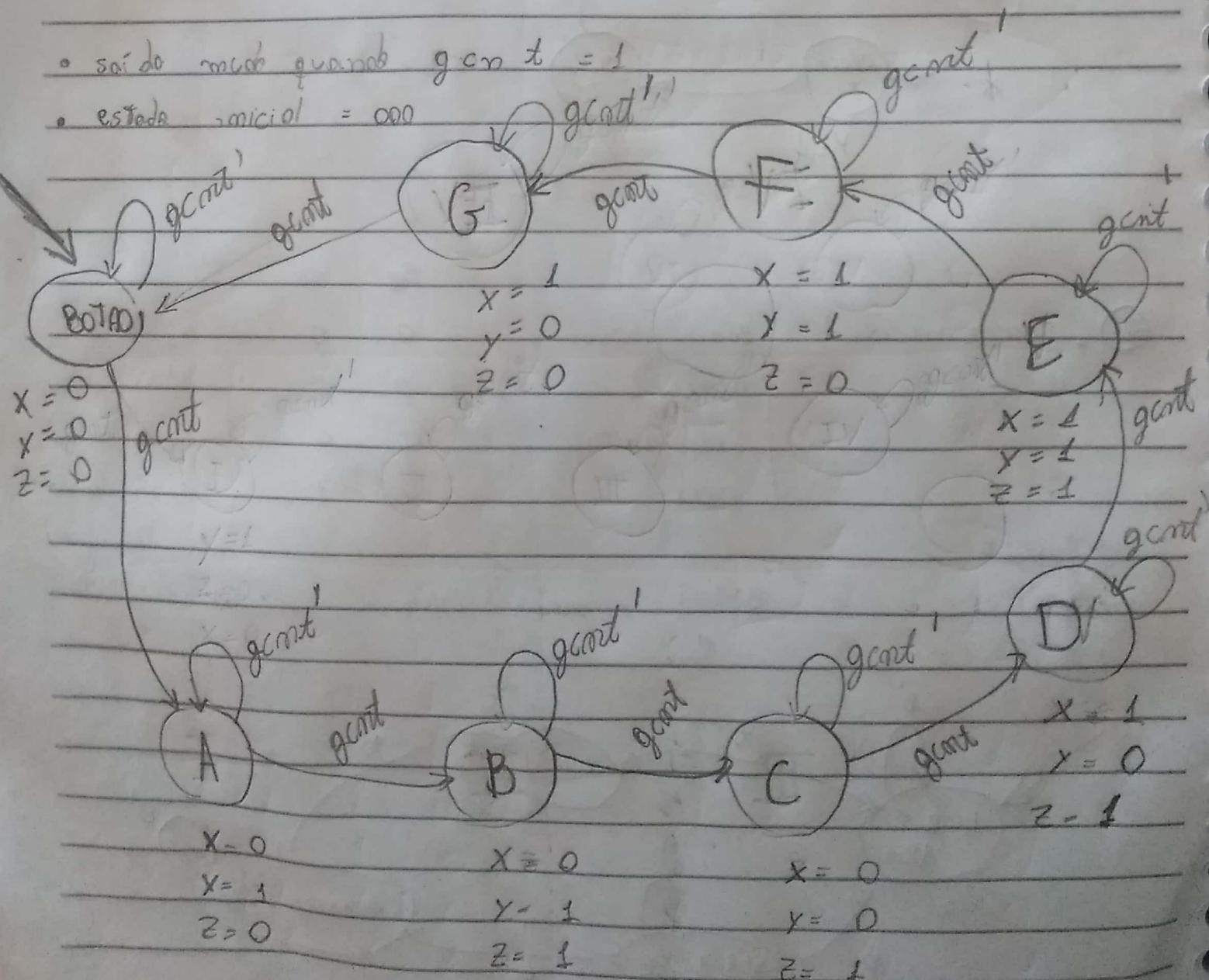


④

• entrada = a, b

• saída = y

• n.º estados = 2 bits (4)

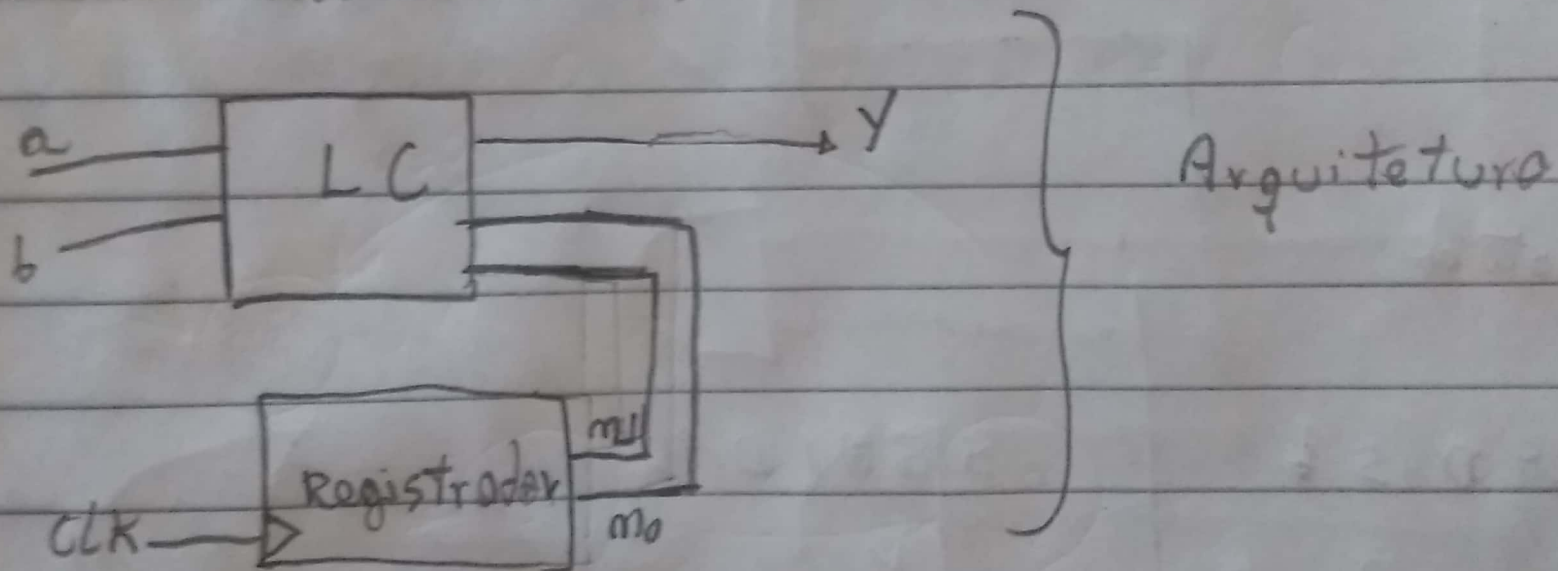

código dos estados

A → 00

B → 01

C → 10

D → 11

Tabela de estado

		ENTRADAS				SAÍDAS			
		s1	s0	a	b	Y	m1	m0	
A	{	0	0	0	0	0	1	0	*
		0	0	0	1	0	0	1	□
		0	0	1	0	0	0	0	
		0	0	1	1	0	0	0	
B	{	0	1	0	0	1	0	1	□
		0	1	0	1	1	0	1	□
		0	1	1	0	1	1	0	*
		0	1	1	1	1	1	0	*
C	{	1	0	0	0	1	1	0	*
		1	0	0	1	1	1	1	* □
		1	0	1	0	1	1	0	*
		1	0	1	1	1	1	1	* □
D	{	1	1	0	0	0	0	0	
		1	1	0	1	0	0	0	
		1	1	1	0	0	0	0	
		1	1	1	1	0	0	0	

equações

$$Y = S_1 \oplus S_0$$

$$n_1 = \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}' + \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}' + \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}\overset{0}{b} + \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}' \\ \overset{0}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b} + \overset{0}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}' + \overset{0}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}\overset{0}{b}$$

$$n_1 = \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}' + \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a} + \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}' + \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}$$


$$n_1 = \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}' + \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}\overset{1}{a} + \overset{1}{S_1}\overset{0}{S_0}$$

$$n_0 = \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b} + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}' + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{0}{b} + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b} + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}$$

$$n_0 = \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b} + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}' + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b} + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}$$


$$n_0 = \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b} + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}' + \overset{1}{S_1}\overset{1}{S_0}\overset{1}{a}\overset{1}{b}$$

• LCC (logica combinatoria!)

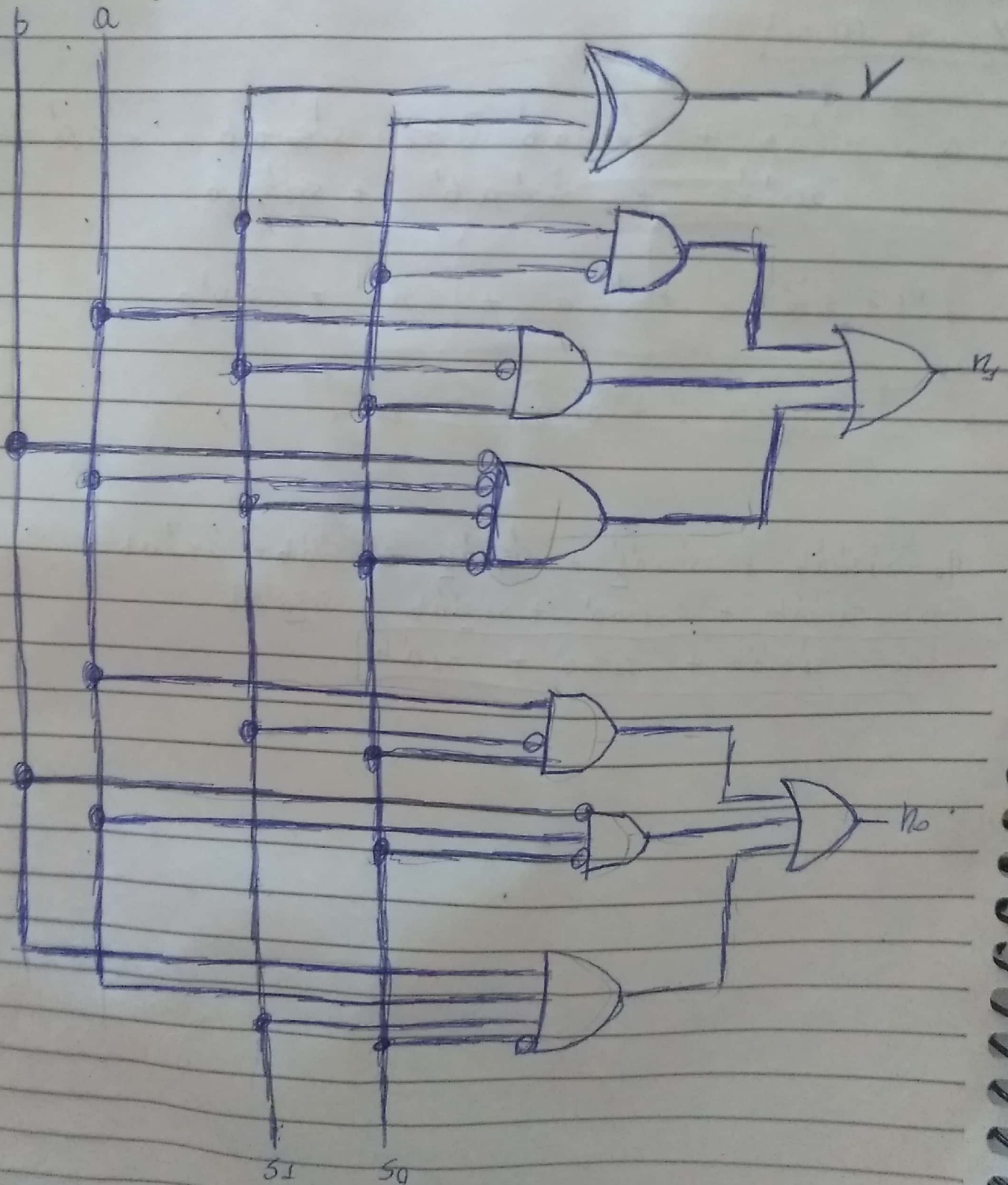

5

FSM →

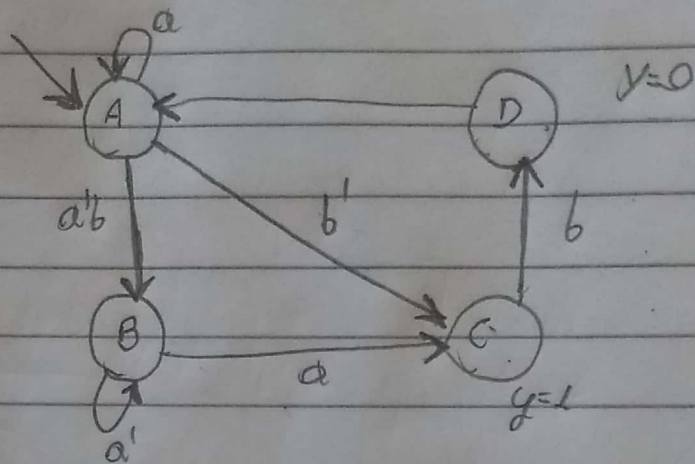

→ KATES OR $e \in \{0,1\}$

OR → $a + b' + a'b \neq 1$

AND → $a.b \neq 0$

estado A

→ Rescrevendo de maneira correta

