

Eletrônica digital


Funções de lógica digital

Introdução

- Circuitos lógicos combinacionais podem ser projetados usando álgebra booleana
- Somadores, comparadores, decodificadores, codificadores, conversores de código, multiplexadores, demultiplexadores e geradores/verificadores de paridade
- Existem CI de função fixa que realizam as mesmas operações



Somador

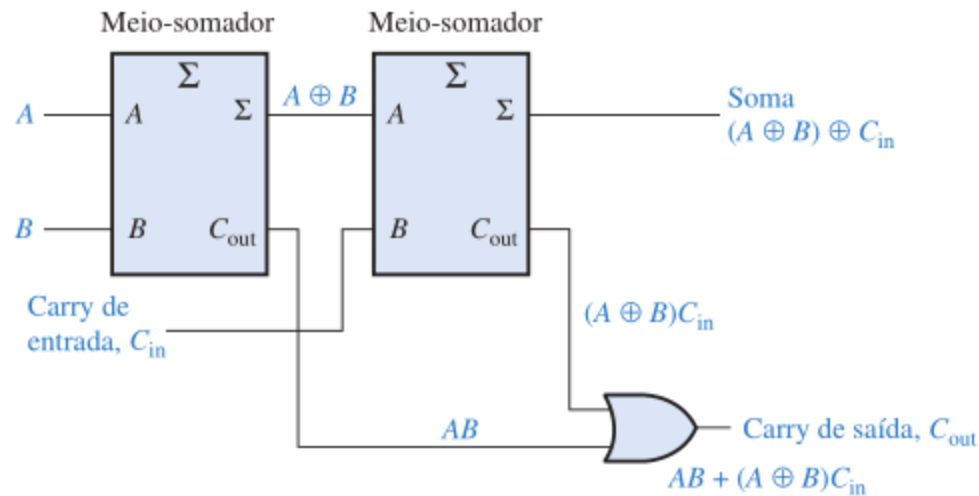- Meio somador (half adder)
- Somador completo (full adder)





(a) Associação de dois meio-somadores para construir um somador-completo.


Somador paralelo

  


Somador paralelo de 4 bits

  


Somador paralelo de 4 bits (74LS283)

 


Expansão de um somador

 


 
(a) Associação em cascata de dois somadores de 4 bits para construir um somador de 8 bits.




Expansão de um somador

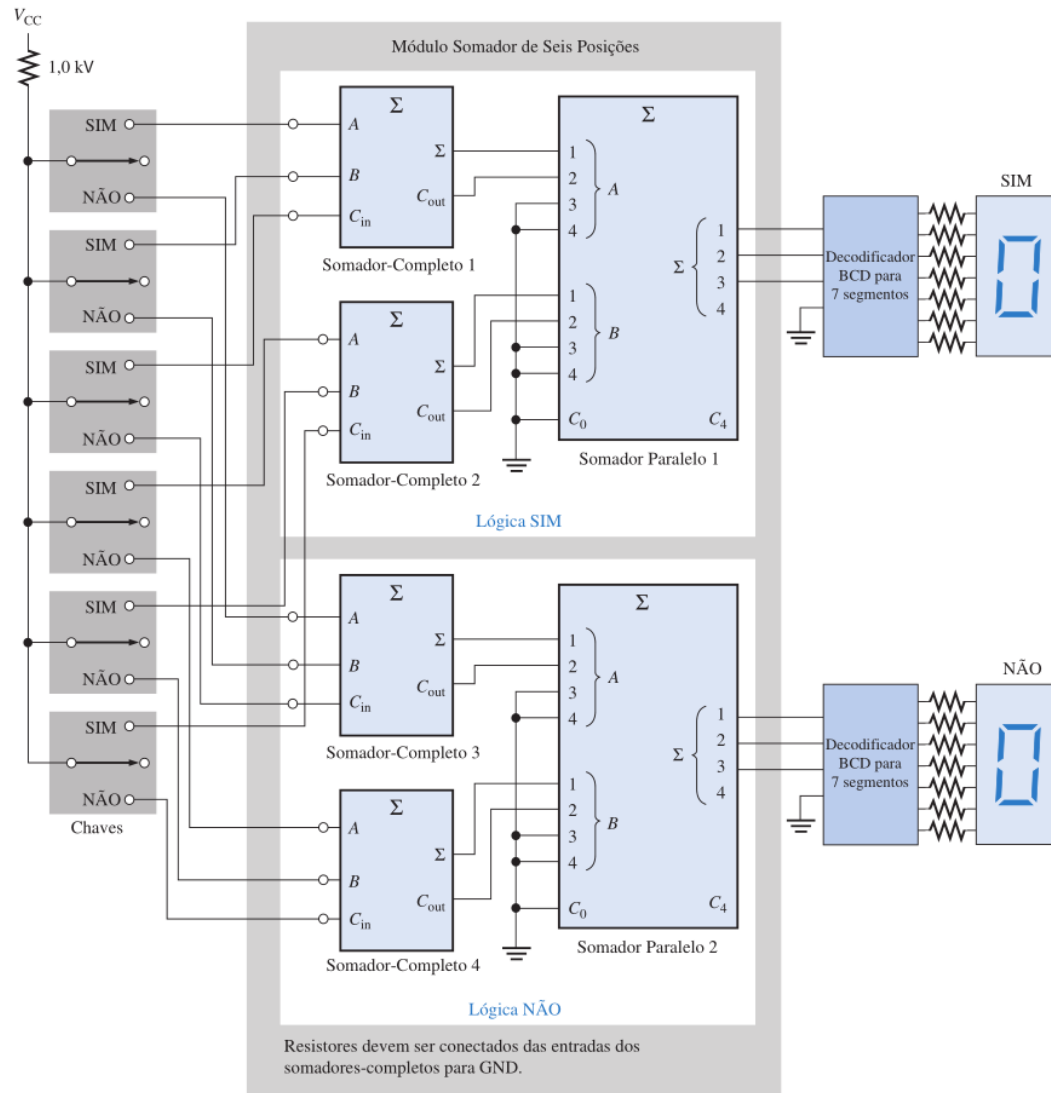


Comparador

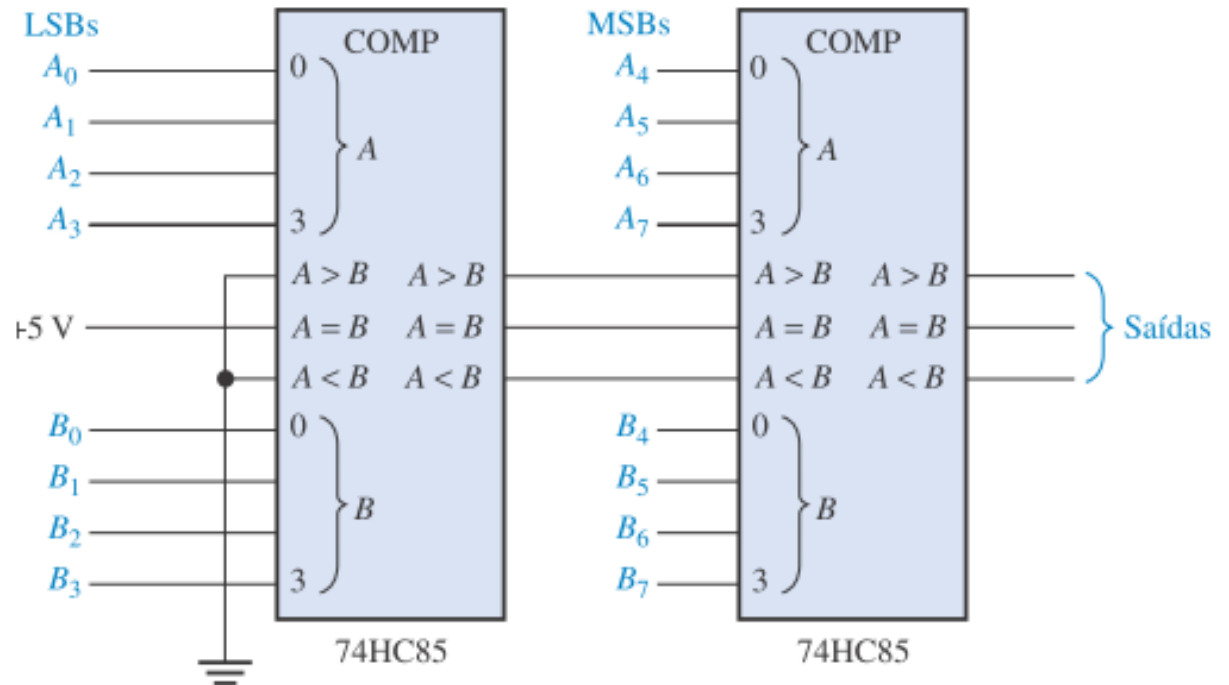 

Comparador 74HC85

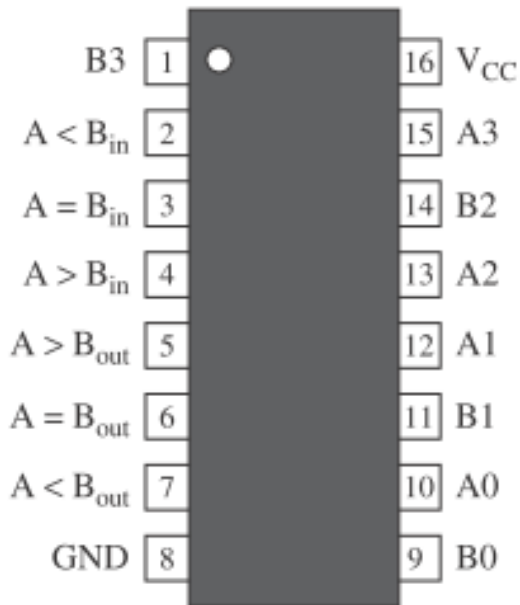


(a) Diagrama de pinos

 


(b) Símbolo lógico

[illegible]


Decodificador

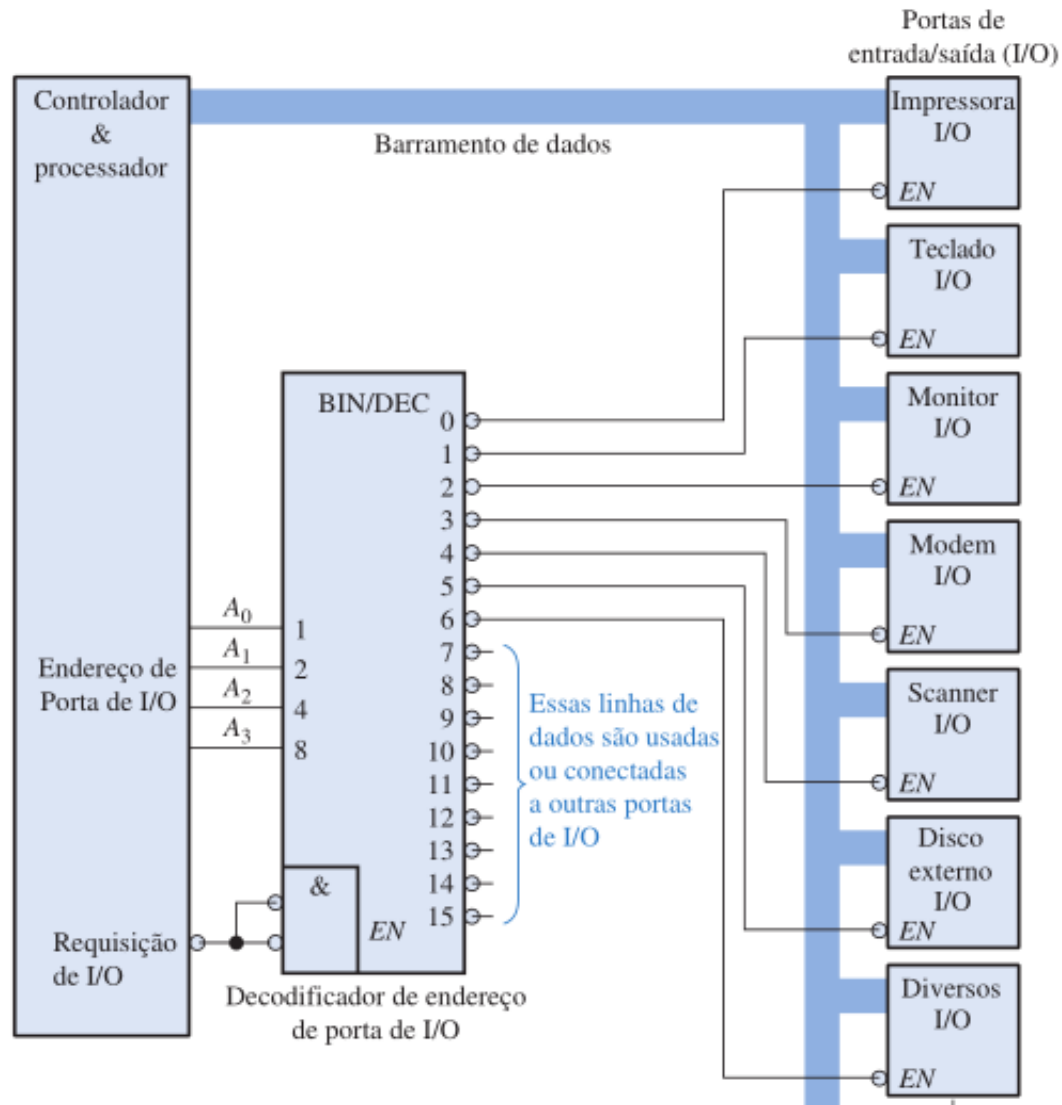

Decodificador 74HC154

 


(a) Diagrama de pines

 


(b) Símbolo lógico

Decodificador 74HC154

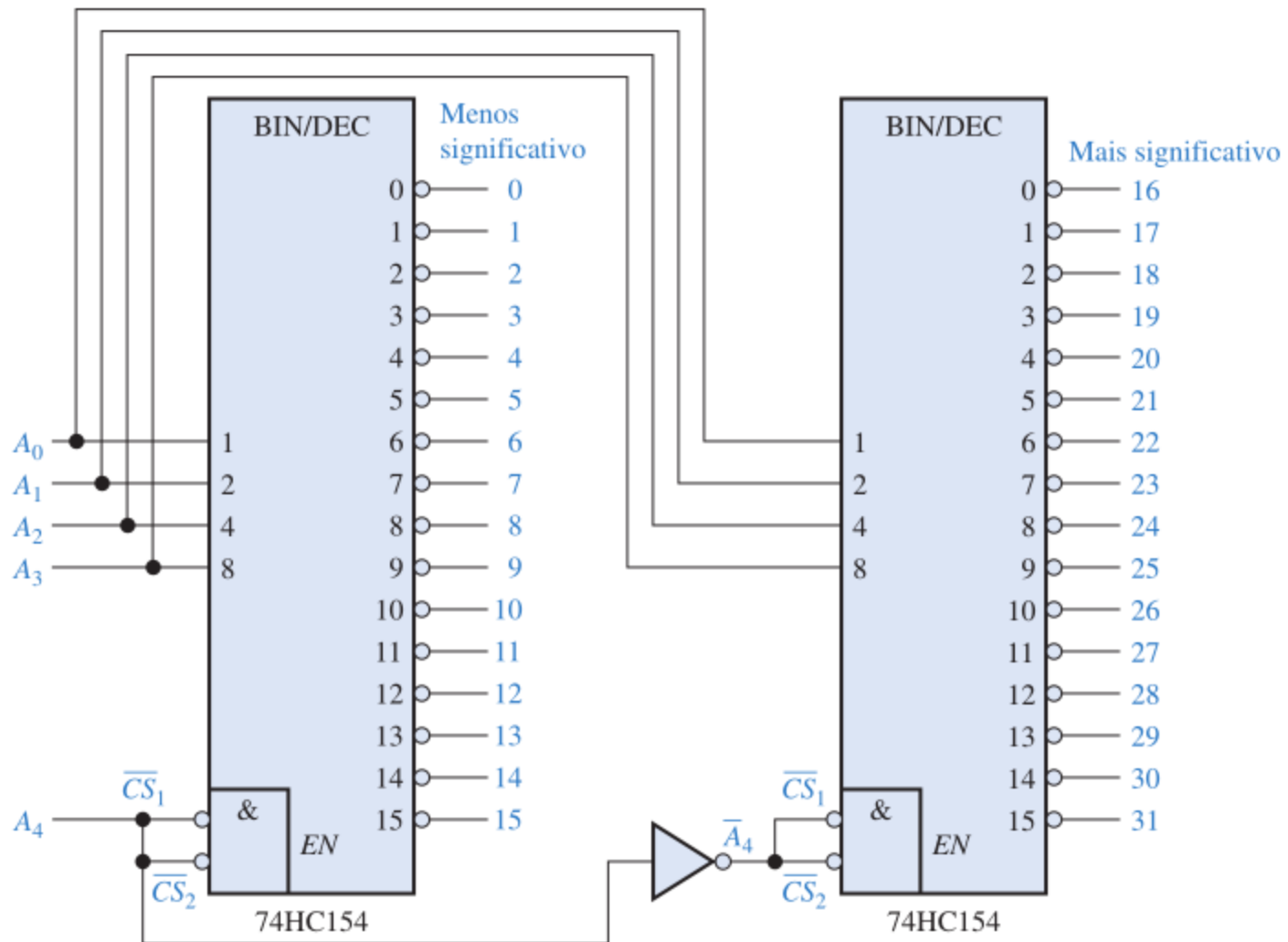


Decodificador BCD para Decimal

 


DÍGITO DECIMAL	CÓDIGO BCD				FUNÇÃO DE DECODIFICAÇÃO
	A_3	A_2	A_1	A_0	
0	0	0	0	0	$\overline{A_3}\overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}$
1	0	0	0	1	$\overline{A_3}\overline{A_2}\overline{A_1}A_0$
2	0	0	1	0	$\overline{A_3}\overline{A_2}A_1\overline{A_0}$
3	0	0	1	1	$\overline{A_3}\overline{A_2}A_1A_0$
4	0	1	0	0	$\overline{A_3}A_2\overline{A_1}\overline{A_0}$
5	0	1	0	1	$\overline{A_3}A_2\overline{A_1}A_0$
6	0	1	1	0	$\overline{A_3}A_2A_1\overline{A_0}$
7	0	1	1	1	$\overline{A_3}A_2A_1A_0$
8	1	0	0	0	$A_3\overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}$
9	1	0	0	1	$A_3\overline{A_2}\overline{A_1}A_0$


Decodificador BCD para 7-segmentos

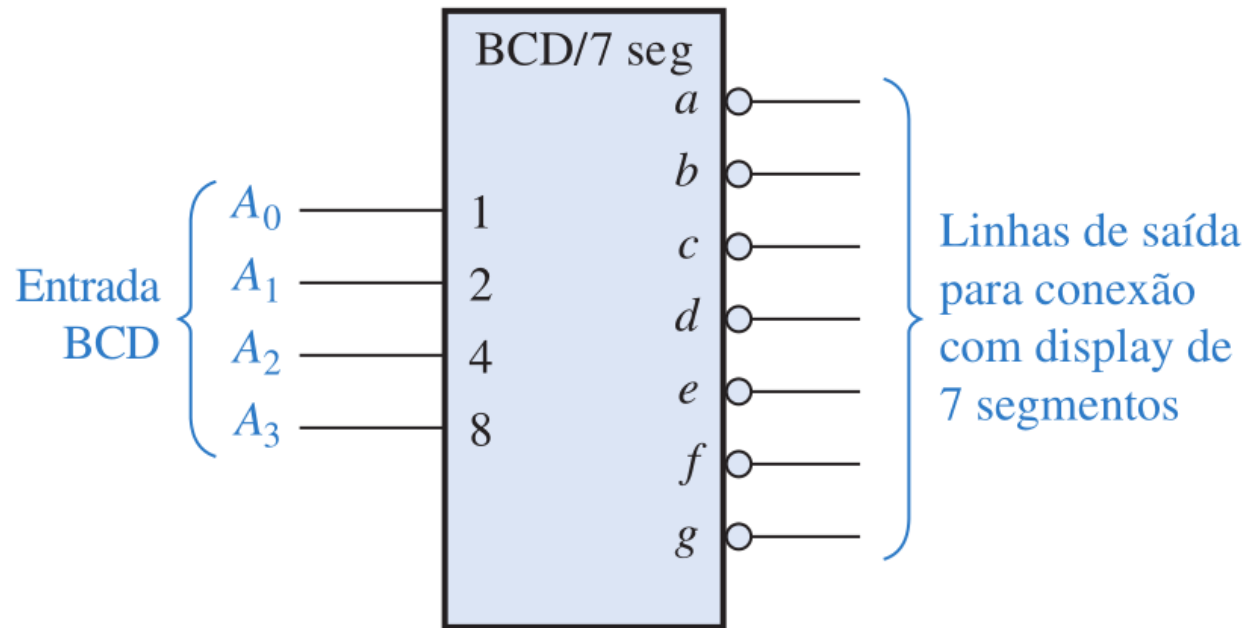

Decodificador 74HC47

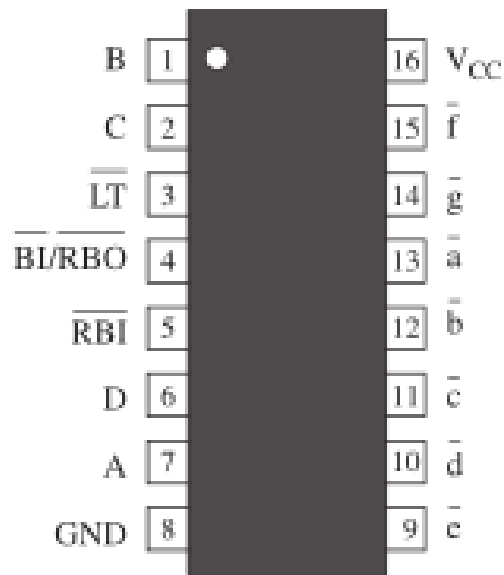


(a) Diagrama de pines

 


(b) Símbolo lógico

Codificador

 


DÍGITO DECIMAL	CÓDIGO BCD			
	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Codificador DEC-to-BCD 74HC147

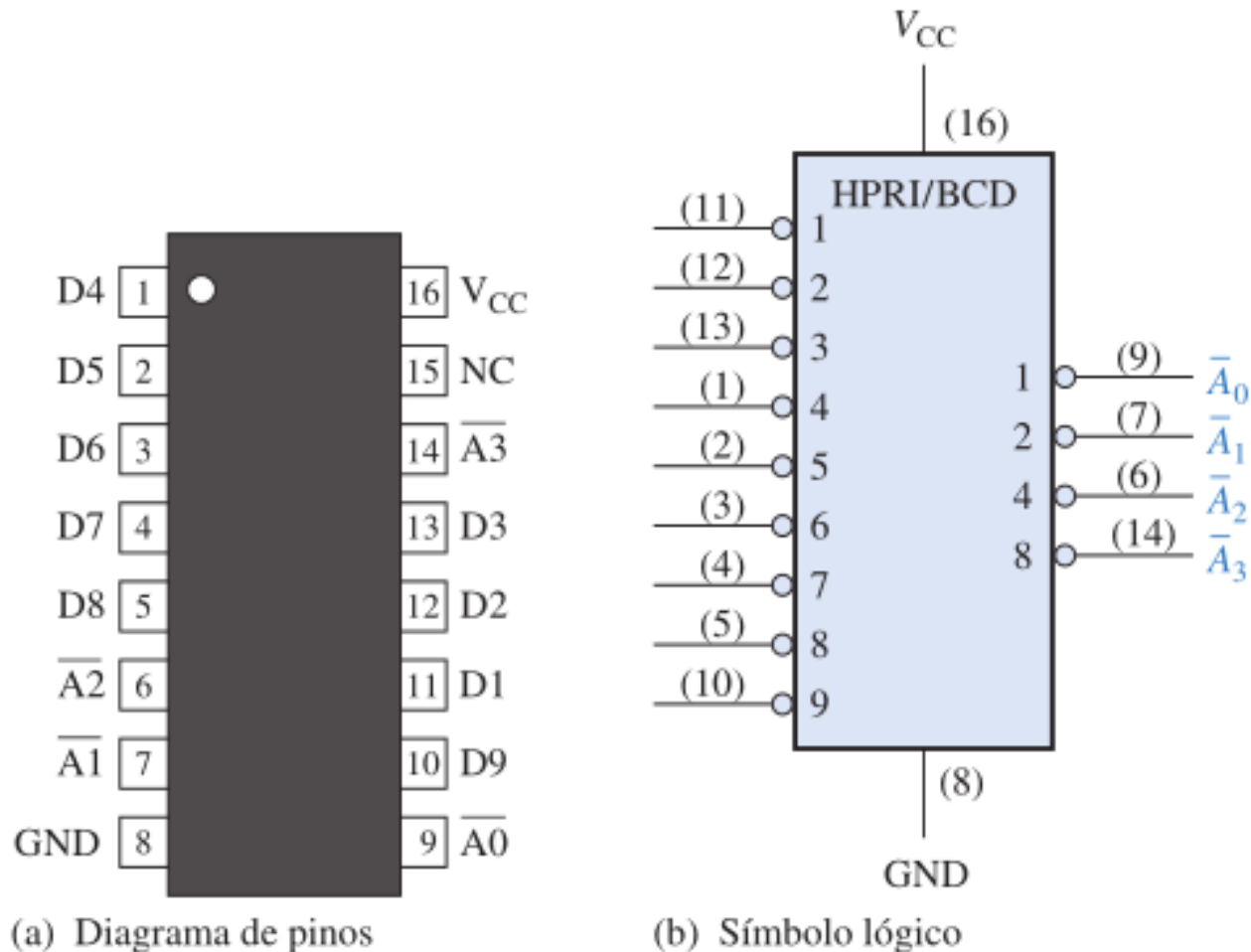

Codificador DEC-to-BCD 74HC147

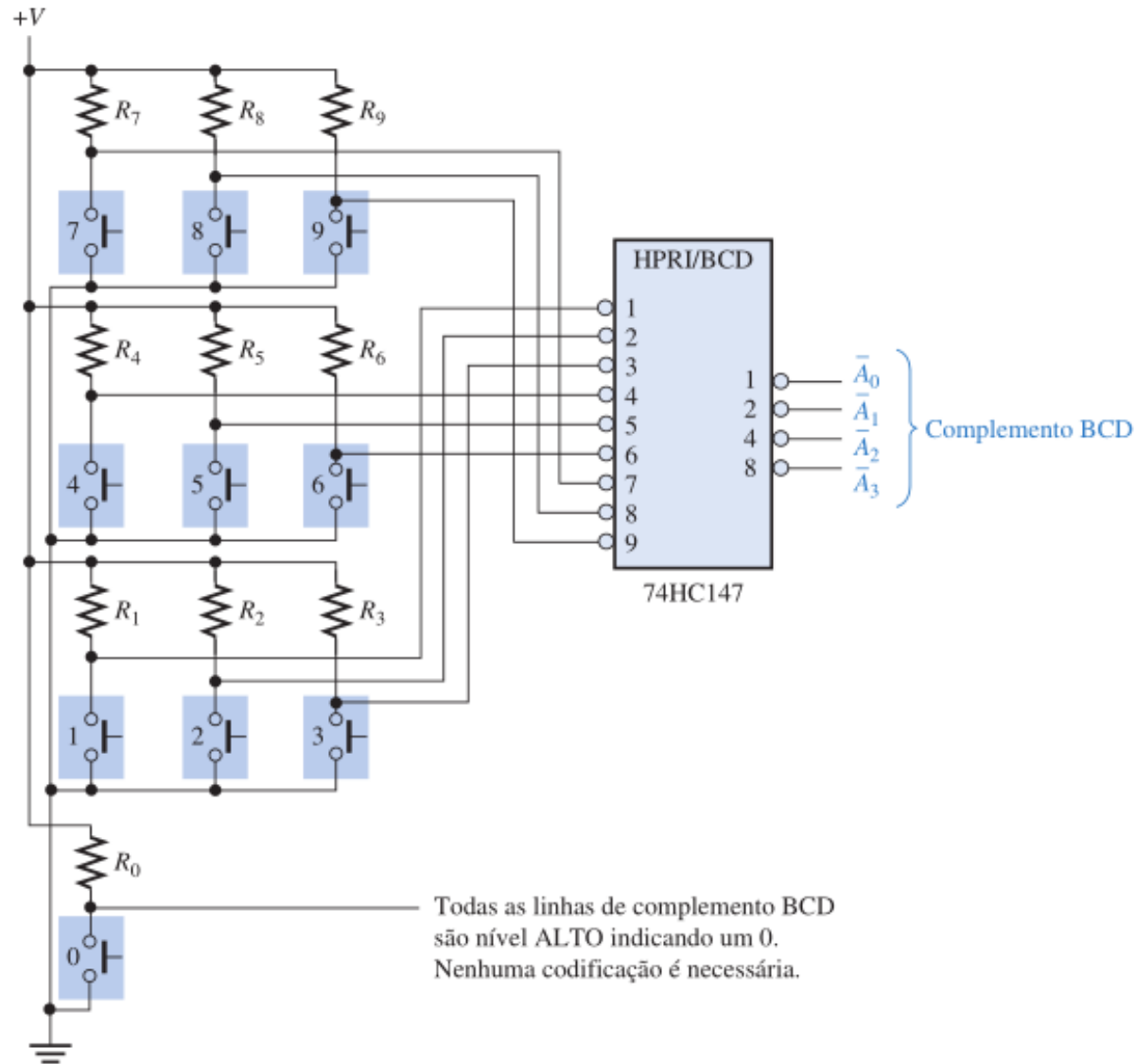



Conversor de código

$$\underbrace{0111}_7$$


		Dezenas				Unidades			
Peso:	80	40	20	10	8	4	2	1	
Indicação de bit:	B_3	B_2	B_1	B_0	A_3	A_2	A_1	A_0	

BIT BCD	PESO EM BCD	(MSB)	REPRESENTAÇÃO BINÁRIA					(LSB)
		64	32	16	8	4	2	1
A_0	1	0	0	0	0	0	0	1
A_1	2	0	0	0	0	0	1	0
A_2	4	0	0	0	0	1	0	0
A_3	8	0	0	0	1	0	0	0
B_0	10	0	0	0	1	0	1	0
B_1	20	0	0	1	0	1	0	0
B_2	40	0	1	0	1	0	0	0
B_3	80	1	0	1	0	0	0	0

Conversor de código

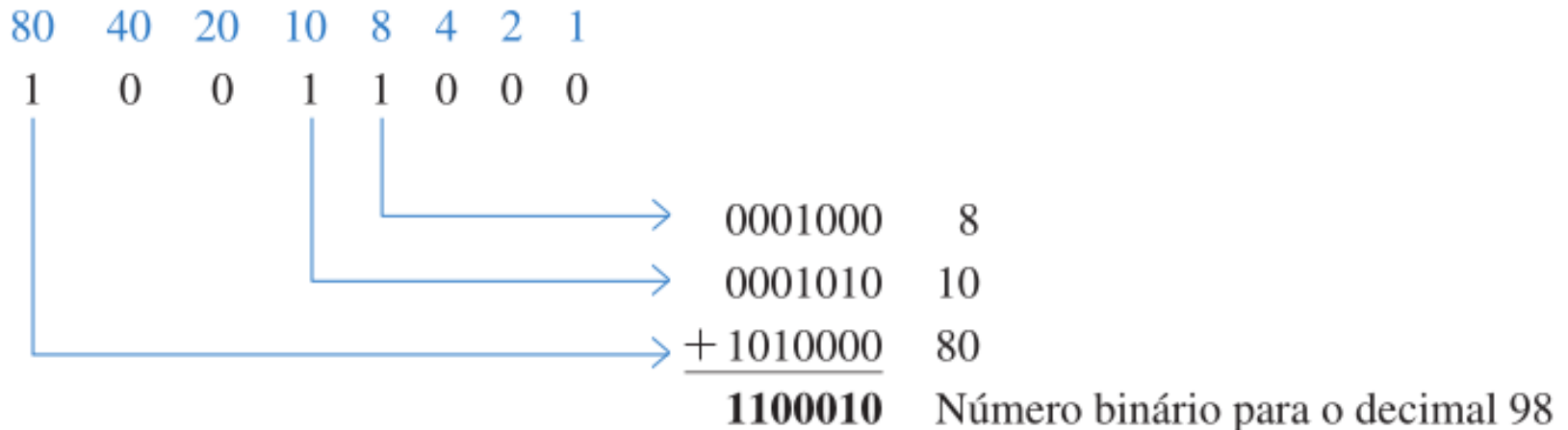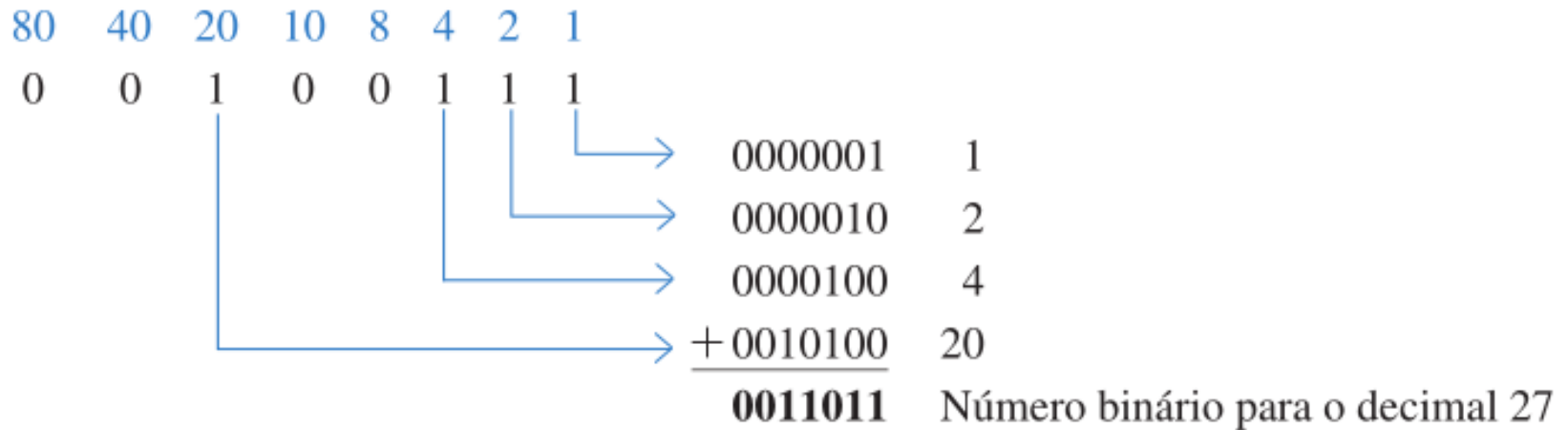


Multiplexador (seletor de dados)

 


ENTRADAS DE SELEÇÃO DE DADOS		ENTRADA SELECIONADA
S_1	S_0	
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

Multiplexador (seletor de dados)

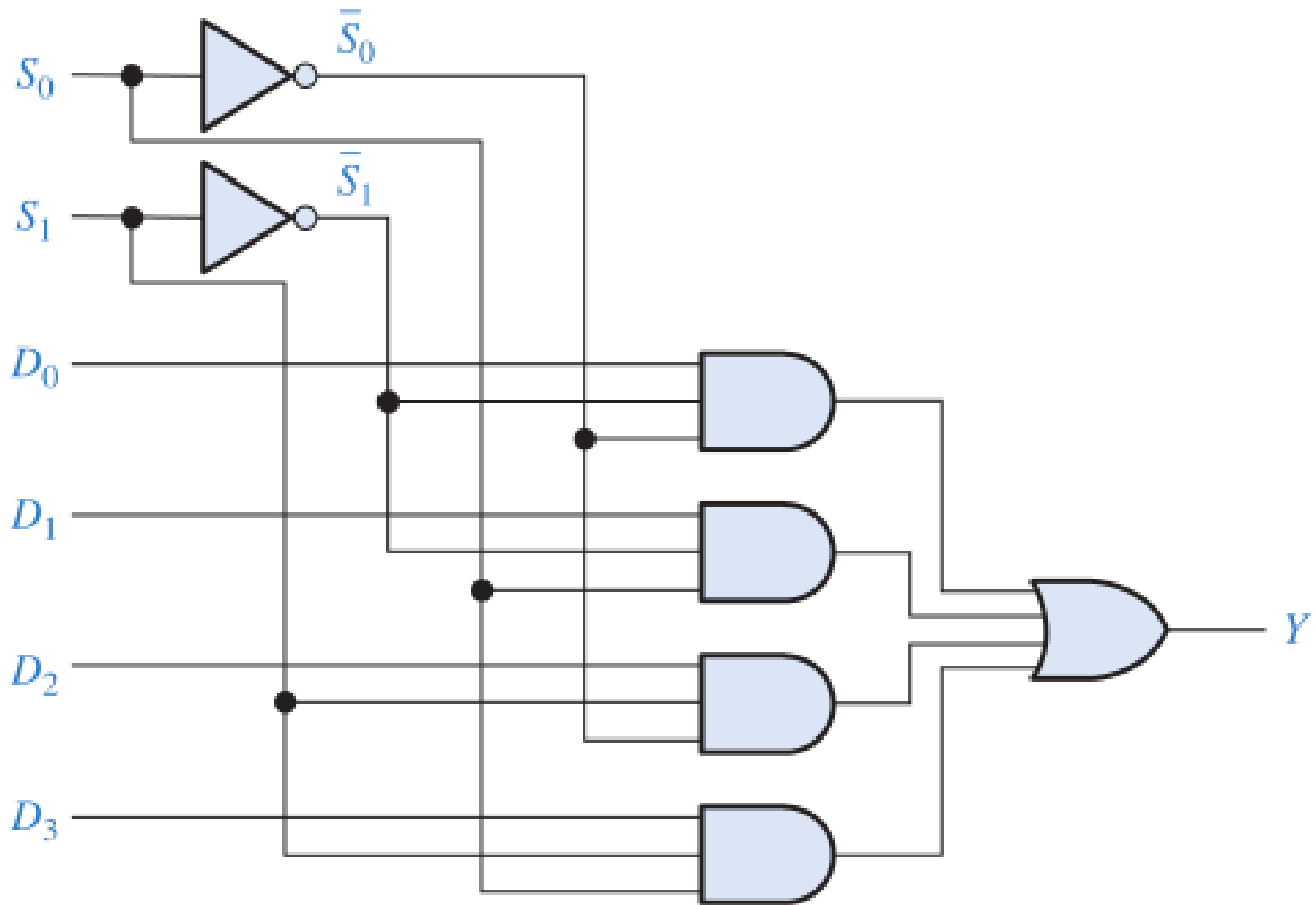


Multiplexador 74LS151

 


(a) Diagrama de pinos

(b) Símbolo lógico


Multiplexador 74LS151

 

Multiplexador 74LS157

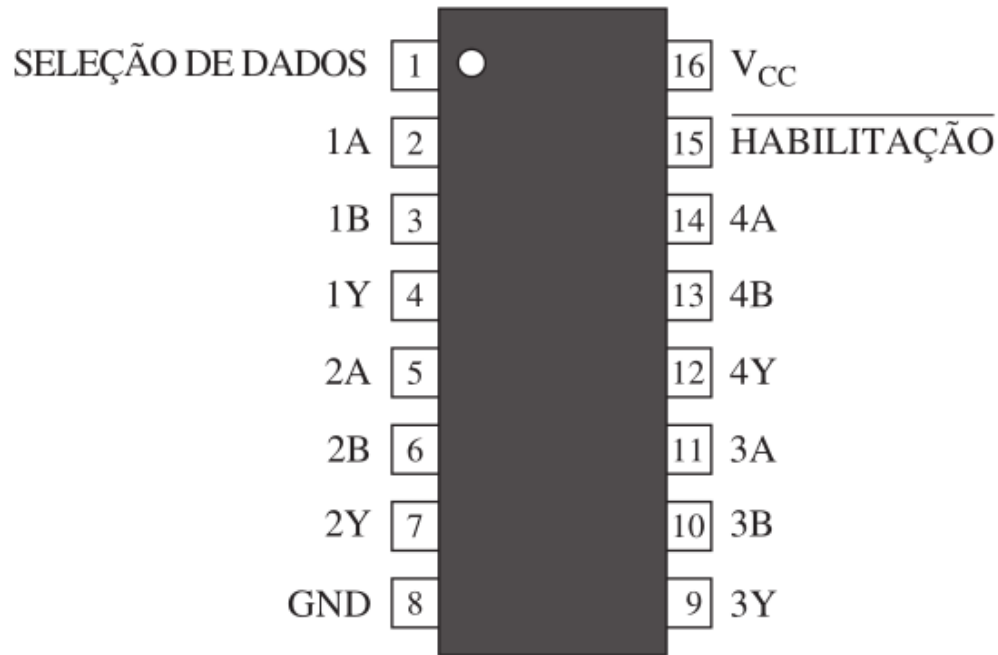


(a) Diagrama de pinos

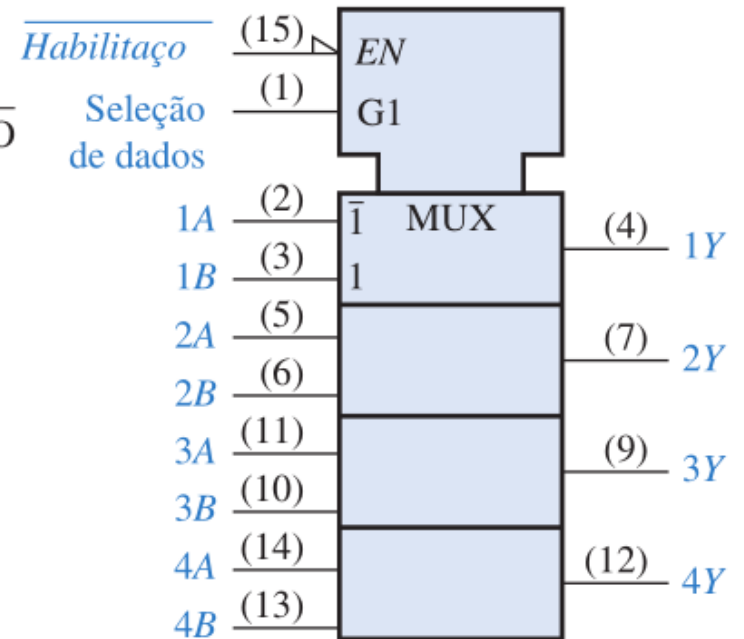


(b) Símbolo lógico




Seleção de dados

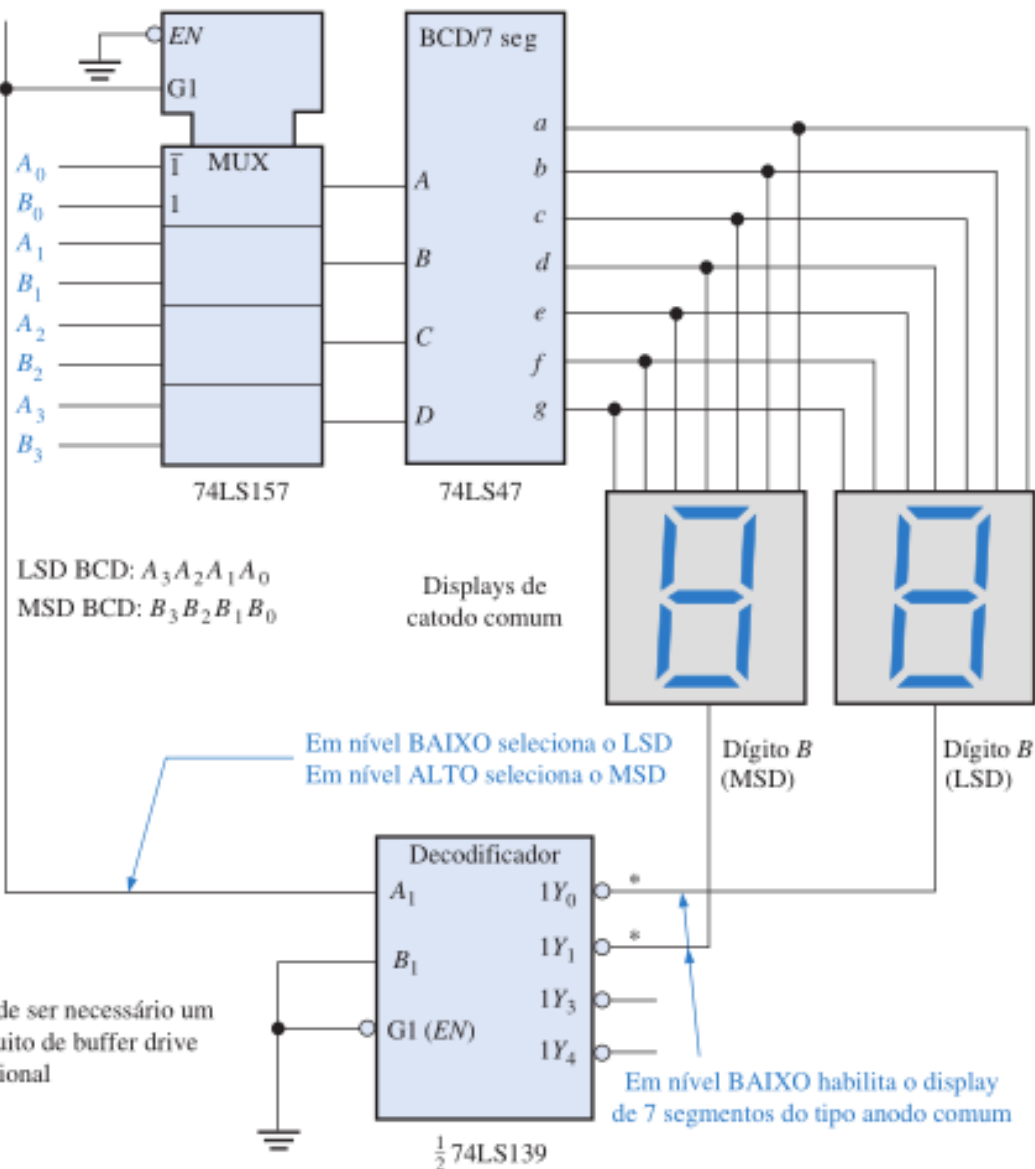


De-multiplexador

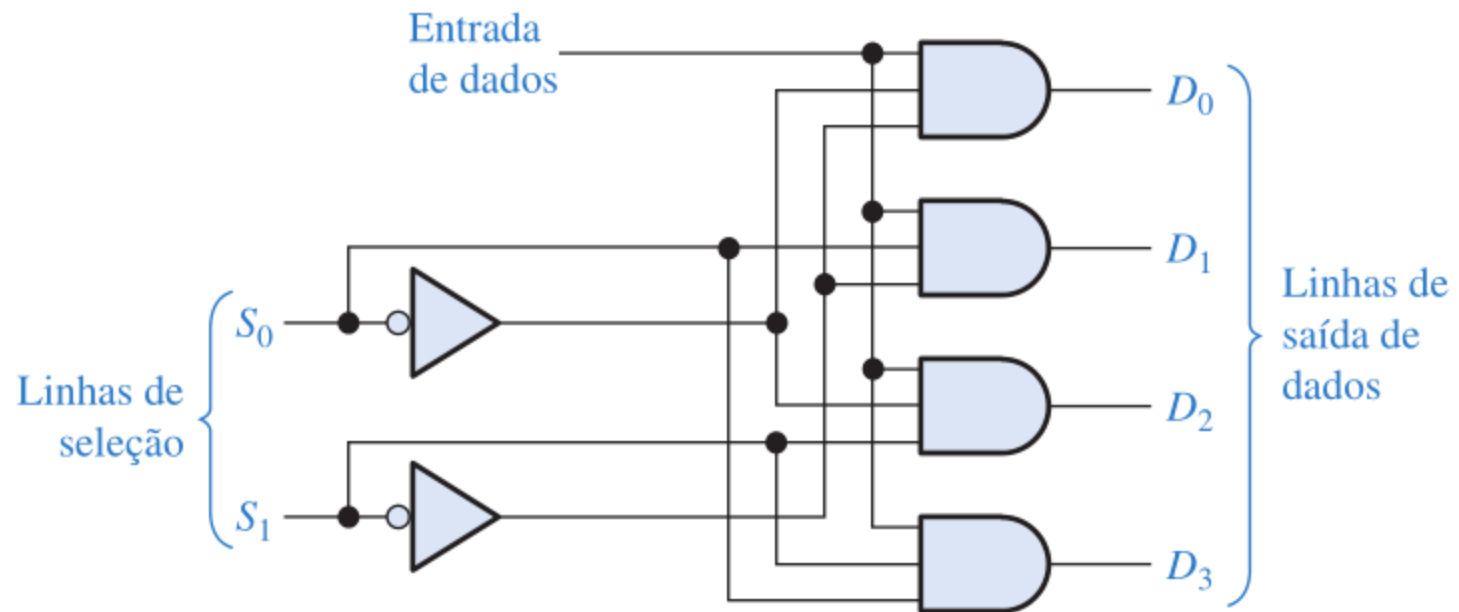

De-multiplexador 74HC154

 


Gerador de paridade 74LS280

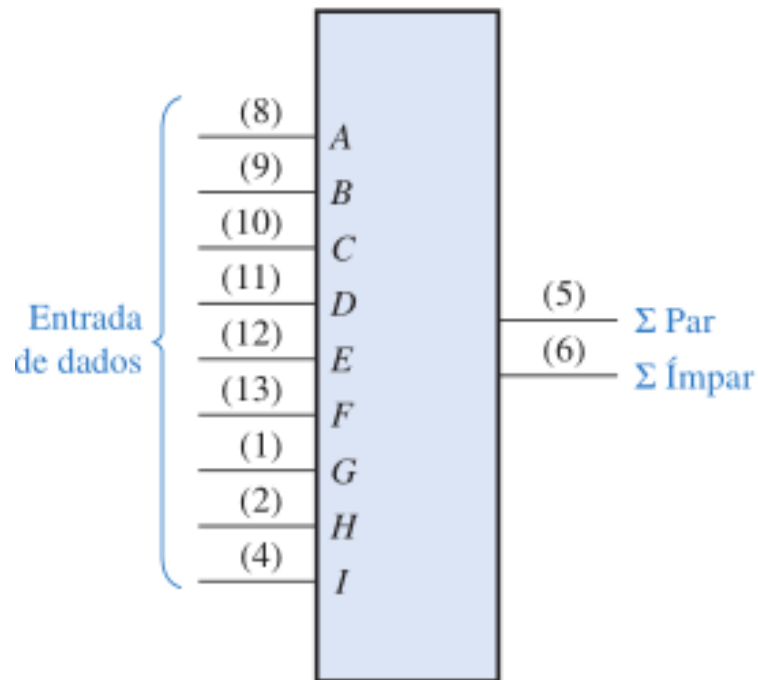

(a) Símbolo lógico tradicional

Número de entradas de A a I que são nível ALTO	Saídas	
	Σ Par	Σ Ímpar
0, 2, 4, 6, 8	H	L
1, 3, 5, 7, 9	L	H

(b) Tabela de funções

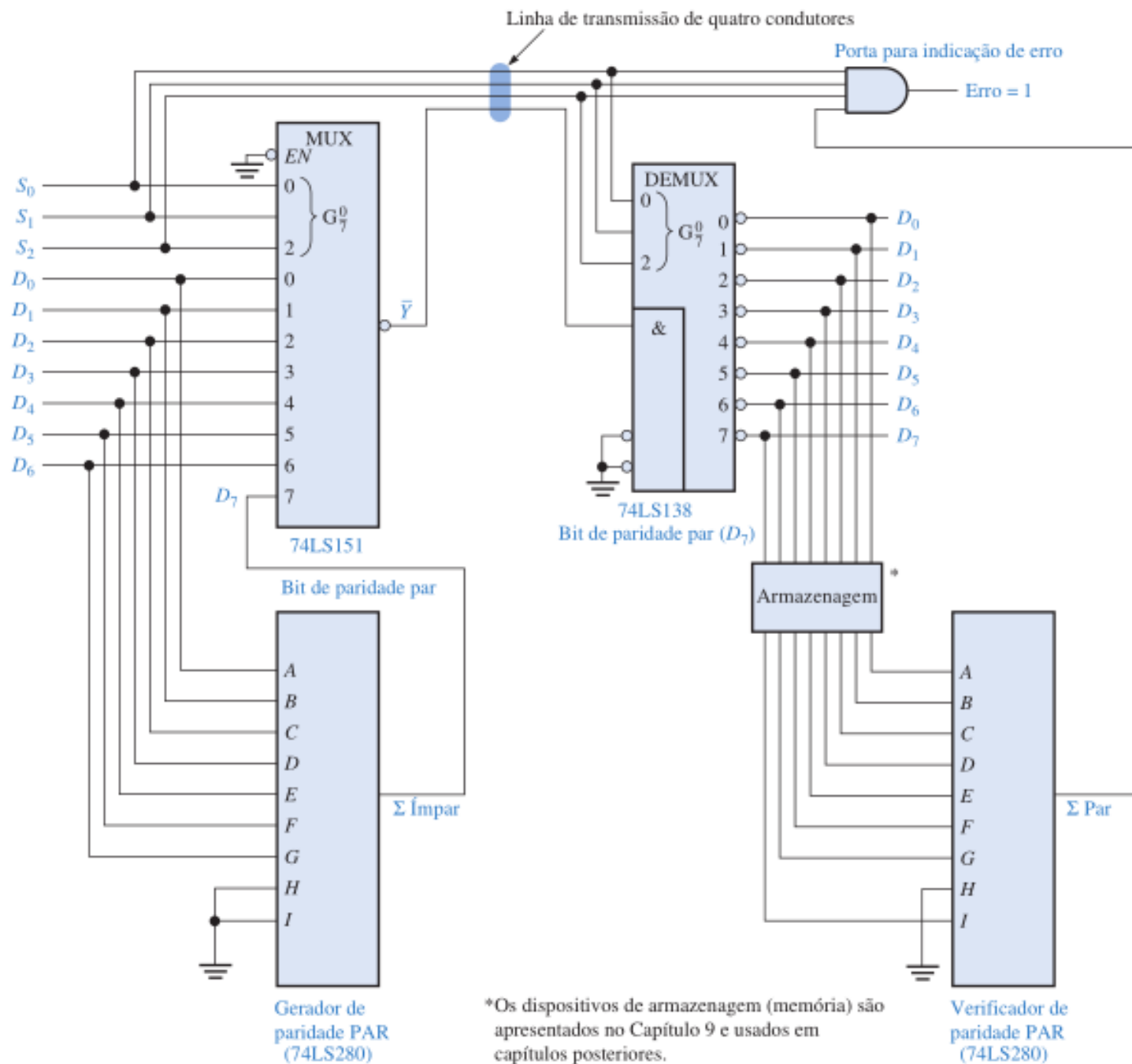

Desafio

- Projete e implemente em Logisim, o circuito completo de uma balança de serviço de autoatendimento
- Assuma como entrada a saída de um ADC com o valor do peso mensurado por um sensor
- Inclua botões e displays de 7 segmentos
- Siga os exemplos dos vídeos disponibilizados
- Se for o caso, pode usar as funções de multiplicação e divisão disponíveis em Logisim